

Tehnici de proiectare a structurilor VLSI

Structura cursului


- 1. Modelarea dispozitivelor MOS active**
- 2. Surse de curent**
- 3. Referinte de tensiune**
- 4. Amplificatoare diferentiale**
- 5. Circuite de multiplicare**
- 6. Amplificatoare operationale. Structuri interne**
- 7. Circuite de ridicare la patrat**
- 8. Rezistente active**
- 9. Structuri pentru realizarea functiilor neliniare complexe**
- 10. Structuri multifunctionale de calcul analogic**

Capitolul 1. Modelarea dispozitivelor MOS active


1. Modelul de semnal mare

1. Modelul de semnal mare

NMOS

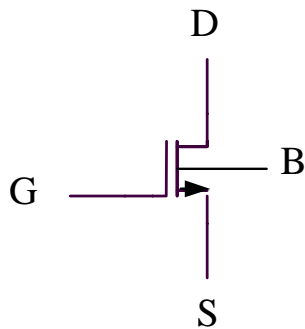

PMOS

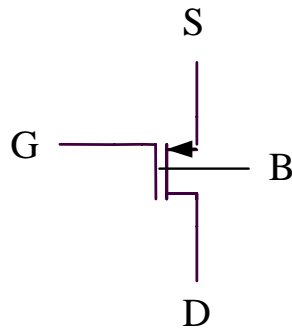

Notatii:

G = poarta

D = drena

S = sursa

B = substrat

W/L = factor de aspect

K' = parametru transconductanta

V_T = tensiune de prag

V_{GS} = tensiune substrat-sursa

V_{DS} = tensiune drena-sursa

I. Inversie puternica

$$V_{GS} > V_T$$

a. Saturatie

$$V_{DS} \geq V_{DSsat} = V_{GS} - V_T$$

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \qquad K = K' \frac{W}{L} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L}$$

b. Regiunea liniara

$$V_{DS} < V_{DSsat}$$

$$I_D = K \left[(V_{GS} - V_T) - \frac{V_{DS}}{2} \right] V_{DS}$$

II. Inversie slaba

$$V_{GS} < V_T$$

$$I_D = I_{D0} \frac{W}{L} \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{nV_{th}}\right)$$

$$I_D|_{sat} = I_D|i.s.$$

$$\left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{sat} = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \right|_{w.i.}$$


$$\frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 = I_{D0} \frac{W}{L} \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{nV_{th}}\right)$$

$$K(V_{GS} - V_T) = I_{D0} \frac{W}{L} \frac{1}{nV_{th}} \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{nV_{th}}\right)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{V_{GS} - V_T}{2} = nV_{th} \\ \frac{K}{2} (2nV_{th})^2 = I_{D0} \frac{W}{L} e^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = V_T + nV_{th} \\ I_{D0} = \frac{K'2(nV_{th})^2}{e^2} \end{cases}$$

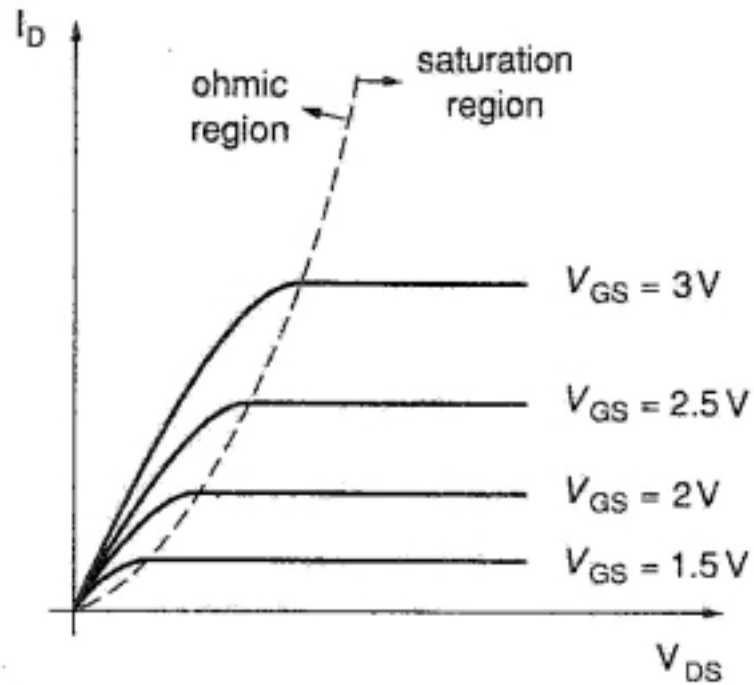Carateristica de iesire a tranzistorului MOS



Efecte de ordin secundar:

a. Modularea lungimii canalului

$$I_D = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$


b. Degradarea mobilitatii

$$K = \frac{K_0}{[1 + \theta_G (V_{GS} - V_T)](1 + \theta_D V_{DS})}$$

c. Efectul de substrat


$$V_T = V_{T0} + \gamma(\sqrt{\Phi - V_{BS}} - \sqrt{\Phi})$$

Modularea lungimii canalului

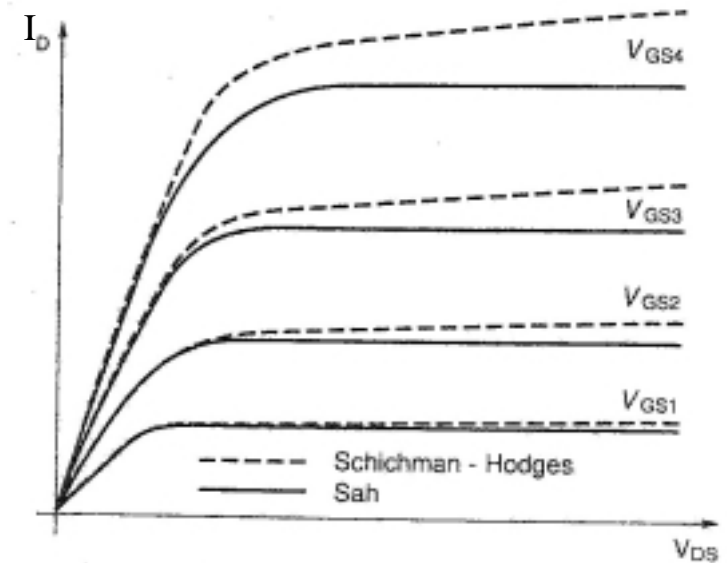

2. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS

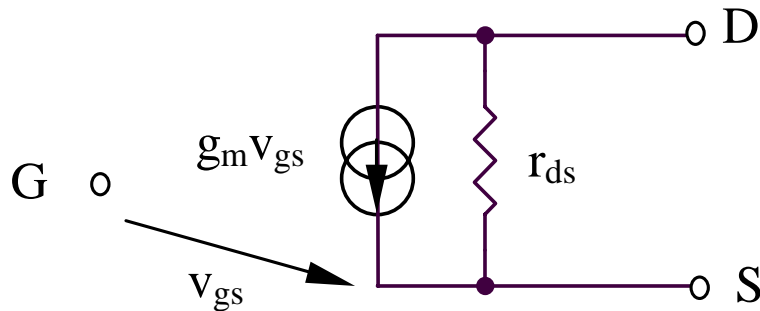2. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS



$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{g_{ds}} = \frac{1}{\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \cong K(V_{GS} - V_T)$$

$$I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{2I_D}{K}}$$

$$\left. \begin{array}{l} g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \cong K(V_{GS} - V_T) \\ I_D = \frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow V_{GS} - V_T = \sqrt{\frac{2I_D}{K}} \end{array} \right\} \Rightarrow g_m = \sqrt{2KI_D}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}}} = \frac{1}{\frac{K}{2}(V_{GS} - V_T)^2 \lambda} \cong \frac{1}{\lambda I_D}$$

Exemplu


$$I_D = 1\text{mA}, \lambda = 10^{-3}\text{V}^{-1}, K = 5 \times 10^{-4}\text{A/V}^2$$

$$\Rightarrow g_m = \sqrt{2KI_D} = 1\text{mA/V}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_D} = 1\text{M}\Omega$$

3. Modelul de inalta frecventa



3. Modelul de inalta frecventa

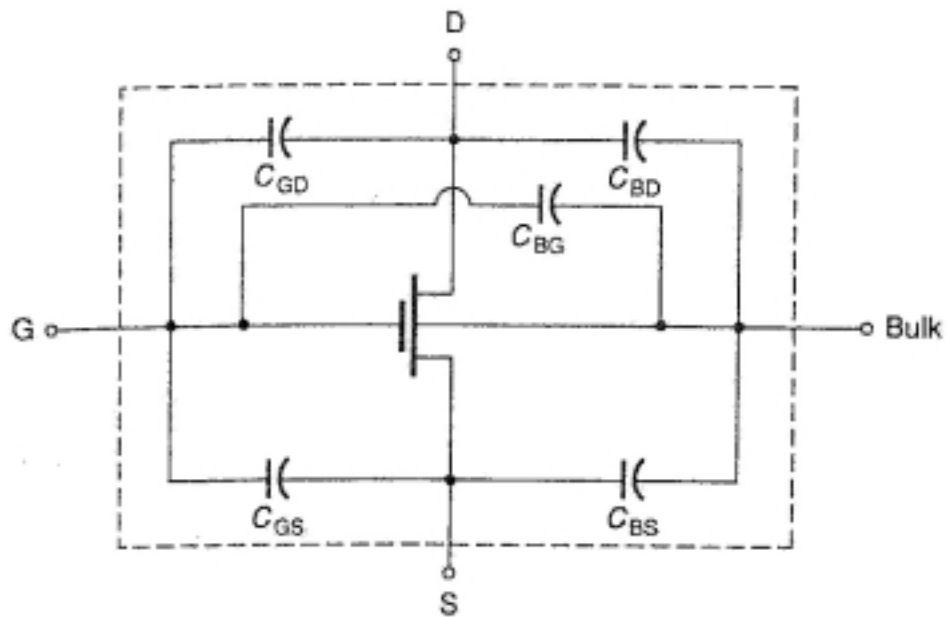

4. Rezistente dinamiche

4. Rezistente dinamice


Rezistenta in poarta

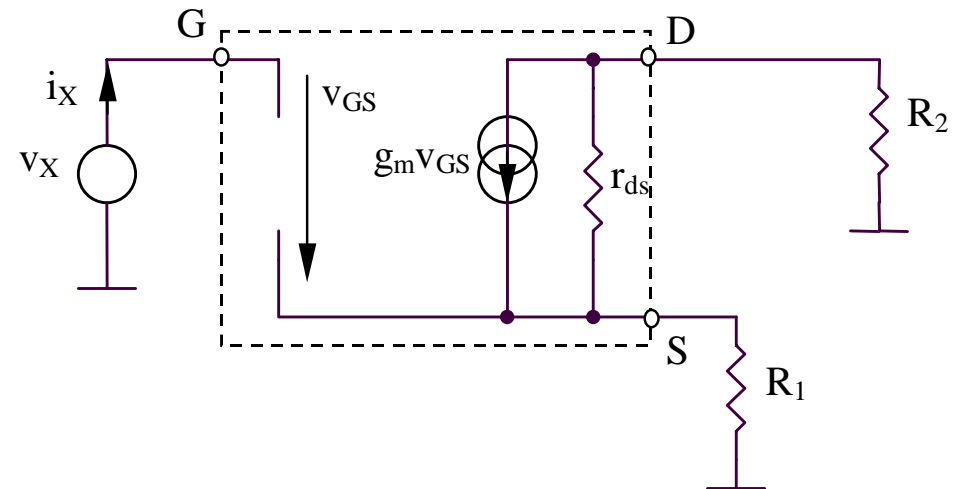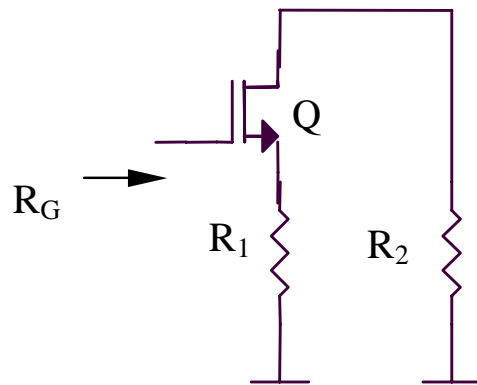

$$R_G = \infty$$

4. Rezistente dinamice



Rezistenta in sursa

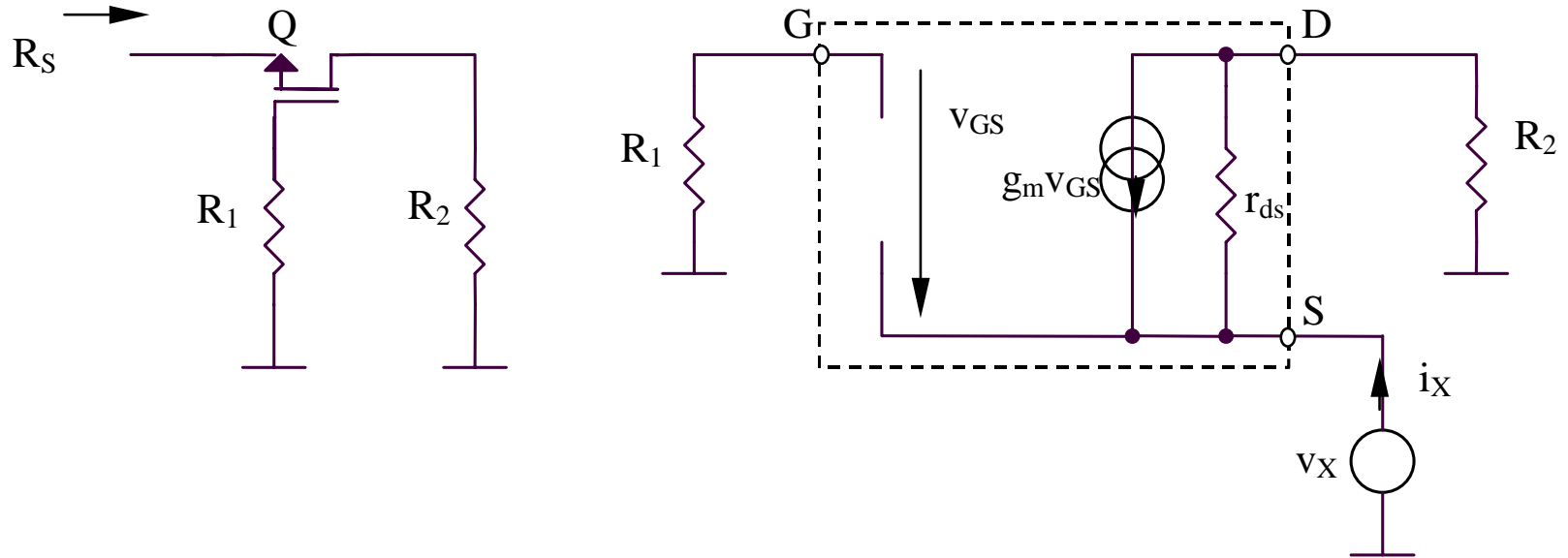

$$i_x \cong -g_m v_{gs} = g_m v_x \Rightarrow R_S = \frac{v_x}{i_x} = \frac{1}{g_m}$$

4. Rezistente dinamiche

Rezistenta in drena

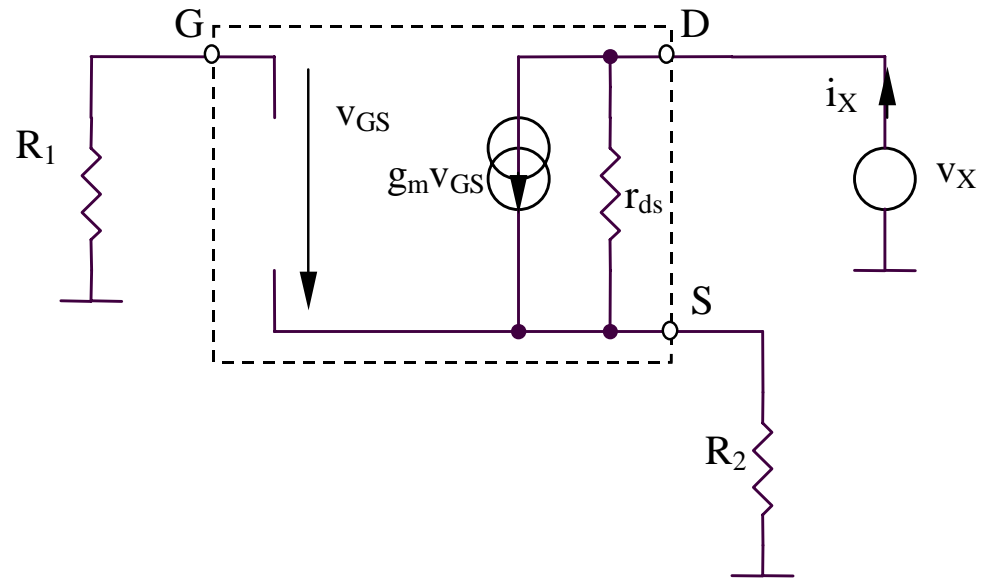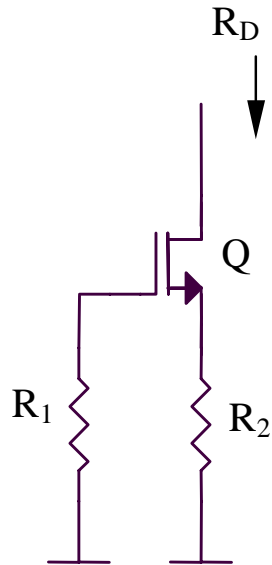


$$\left. \begin{aligned} v_x &= (i_x - g_m v_{gs}) r_{ds} + i_x R_2 \\ v_{gs} &= -i_x R_2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow R_D = \frac{v_x}{i_x} = r_{ds} (1 + g_m R_2) + R_2 \cong r_{ds} (1 + g_m R_2)$$

5. Etaje de amplificare elementare

5. Etaje de amplificare elementare

Amplificatorul sursa comuna

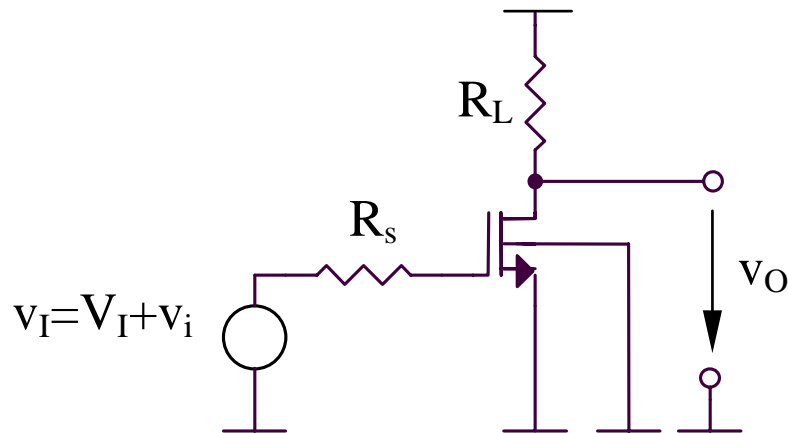

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} (R_L // r_{ds})}{v_{GS}}$$


$$A_v = -g_m (R_L // r_{ds})$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_L // r_{ds}$$

5. Etaje de amplificare elementare

Amplificatorul drena comuna

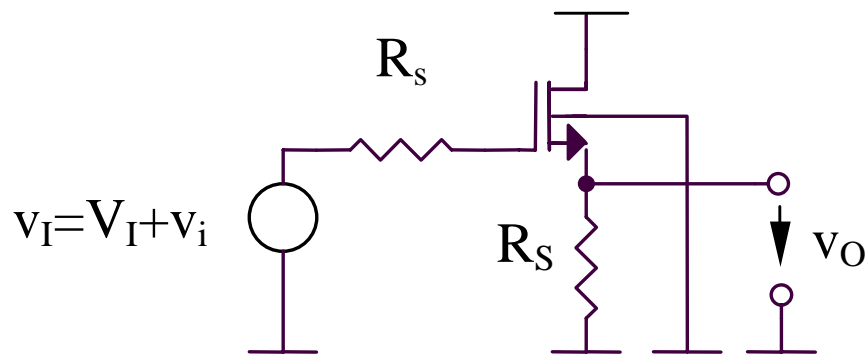

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{g_m v_{GS} R_s}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_s}$$


$$A_v = \frac{g_m R_s}{1 + g_m R_s} \cong 1$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = \frac{1}{g_m} \parallel R_s$$

5. Etaje de amplificare elementare

Amplificatorul sarcina distribuita

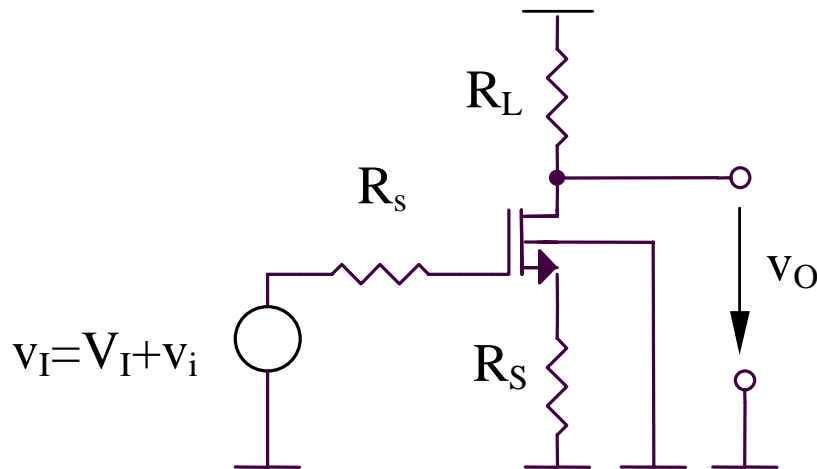

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_s}$$


$$A_v = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_s}$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o \cong R_L$$

5. Etaje de amplificare elementare

Amplificatorul grila comuna

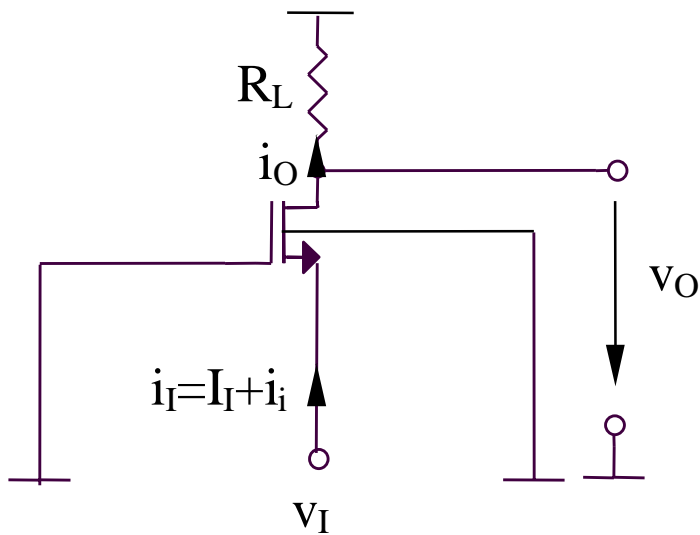

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{-v_{GS}}$$

$$A_v = g_m R_L$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_L // r_{ds}$$