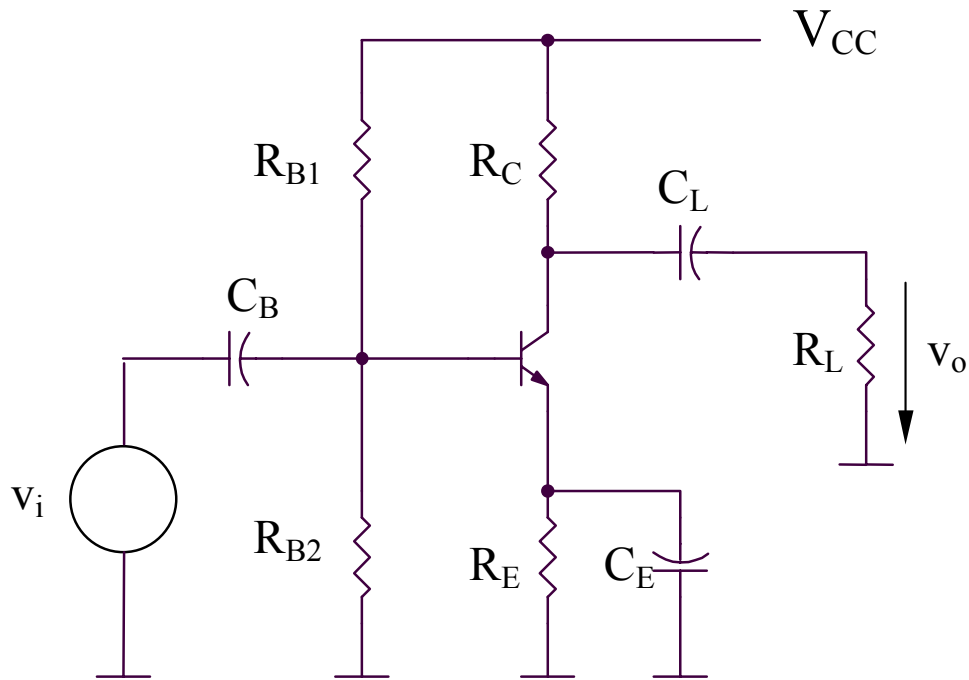


Capitolul 4

Amplificatoare elementare

4.1. Etaje de amplificare cu un tranzistor

4.1.1. Etajul emitor comun




$$A_V = -g_m (R_C // R_L)$$

$$R_i = r_\pi // R_{B1} // R_{B2}$$

$$R_o = R_L // R_C // r_o$$

4.1.2. Etajul colector comun

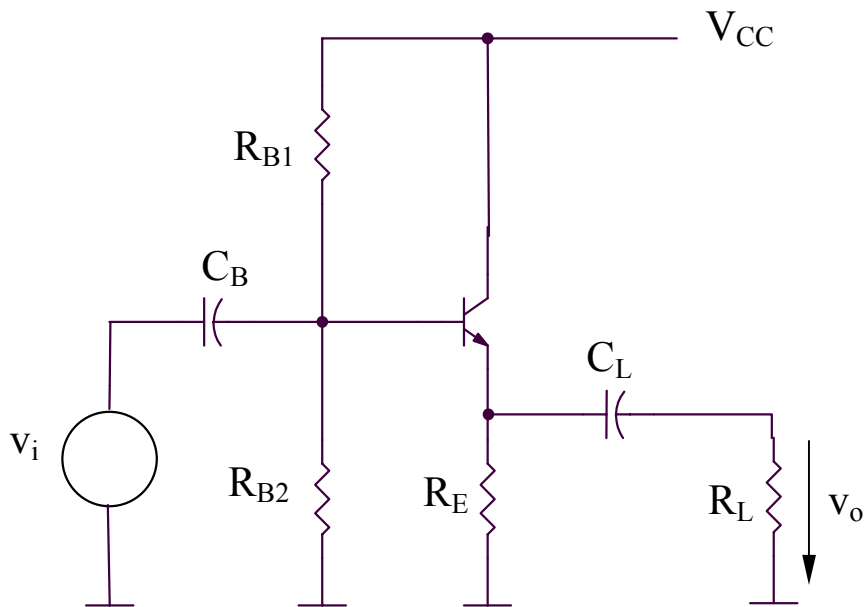


$$A_V = \frac{(\beta + 1)(R_E // R_L)}{r_{\pi} + (\beta + 1)(R_E // R_L)}$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // [r_{\pi} + (\beta + 1)(R_E // R_L)]$$

$$R_o = R_E // R_L // 1 / g_m$$

4.1.3. Etajul baza comuna

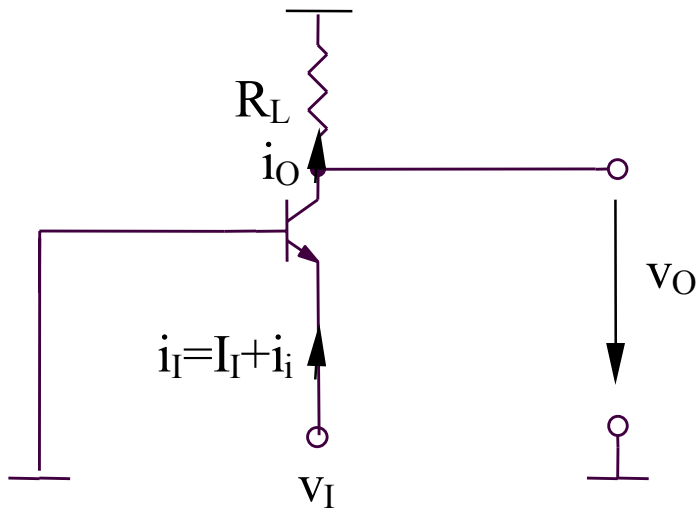


$$A_i = \frac{i_O}{i_I} \cong 1$$

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = g_m R_L$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_L // r_o$$

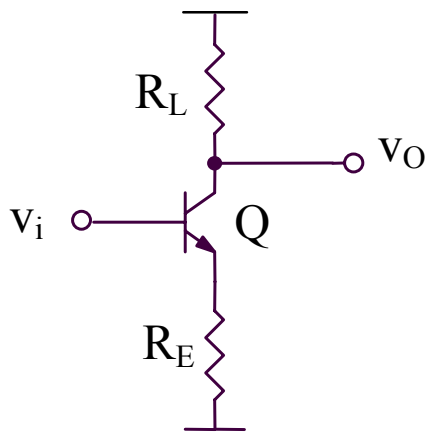4.1.4. Etajul sarcina distribuita (bipolar)




$$A_V = \frac{v_O}{v_i} = \frac{v_O}{i_C} \frac{i_C}{i_B} \frac{i_B}{v_i}$$

$$A_V = -\frac{\beta R_L}{r_\pi + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_i = r_\pi + (\beta + 1)R_E$$

$$R_o = R_L // r_o \left(1 + \frac{\beta R_E}{r_\pi + R_E} \right)$$

4.1.5. Etajul sursa comuna

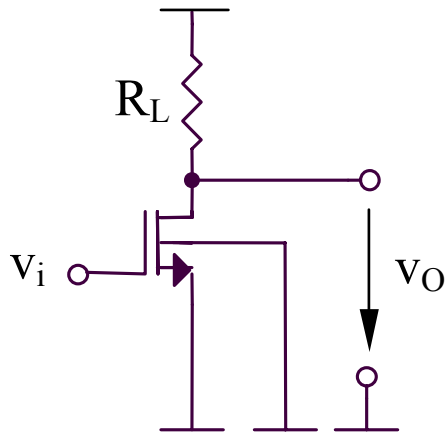


$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} (R_L // r_{ds})}{v_{GS}}$$

$$A_v = -g_m (R_L // r_{ds})$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = R_L // r_{ds}$$

4.1.6. Etajul drena comuna

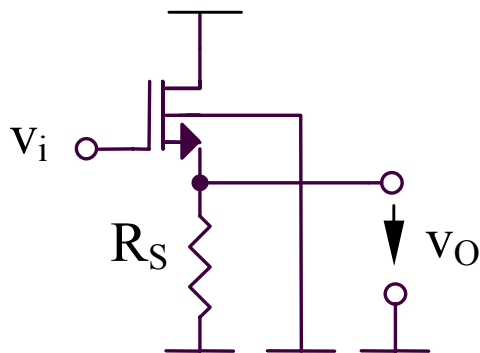


$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{g_m v_{GS} R_S}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_S}$$

$$A_v = \frac{g_m R_S}{1 + g_m R_S} \cong 1$$

$$R_i = \infty$$

$$R_o = \frac{1}{g_m} \parallel R_S$$

4.1.7. Etajul grila comuna

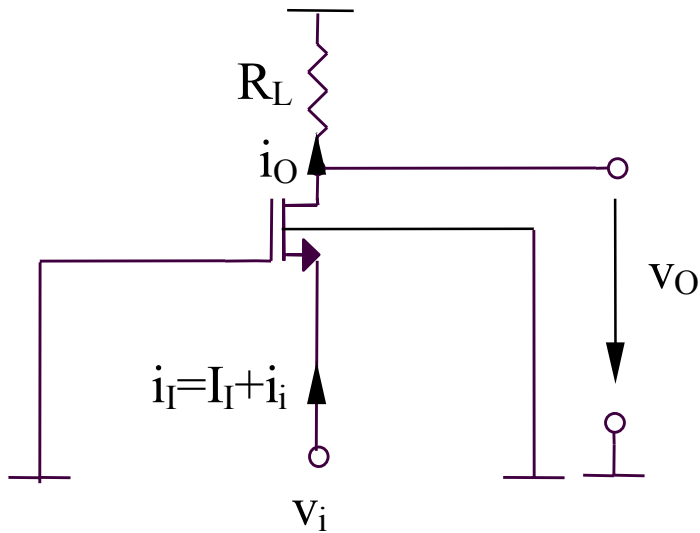


$$A_V = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{-v_{GS}}$$

$$A_V = g_m R_L$$

$$R_i = \frac{1}{g_m}$$

$$R_o = R_L \parallel r_{ds}$$

4.1.8. Etajul sarcina distribuita (MOS)

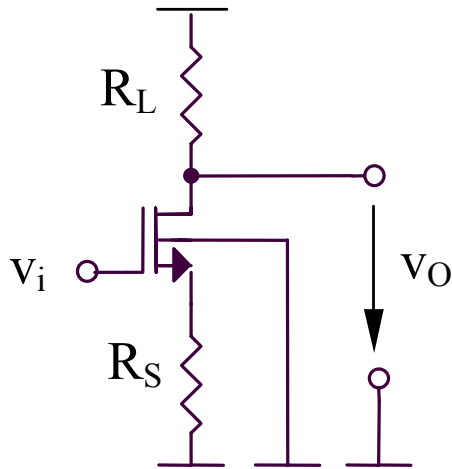


$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = \frac{-g_m v_{GS} R_L}{v_{GS} + g_m v_{GS} R_S}$$

$$A_v = -\frac{g_m R_L}{1 + g_m R_S}$$

$$R_i = \infty$$


$$R_o = R_L // r_{ds} (1 + g_m R_S)$$

4.2. Amplificatorul cascod

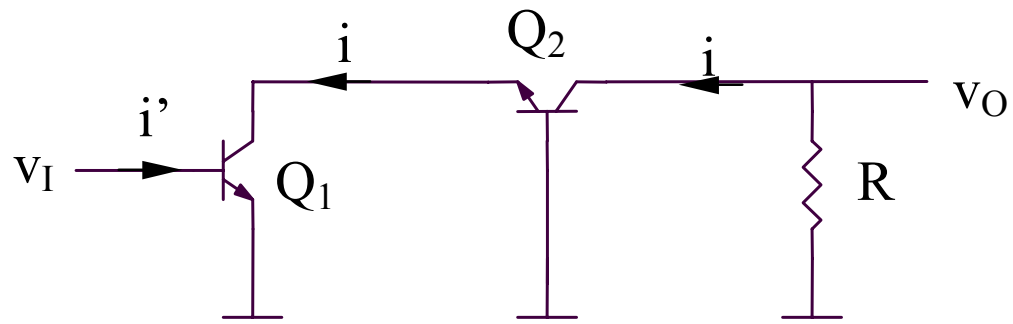


$$A_V = \frac{v_O}{v_I} = \frac{v_O}{i} \frac{i}{i'} \frac{i'}{v_I} = -R\beta \frac{1}{r_{\pi 1}} = -g_{m1}R$$

4.3. Amplificatorul diferential bipolar

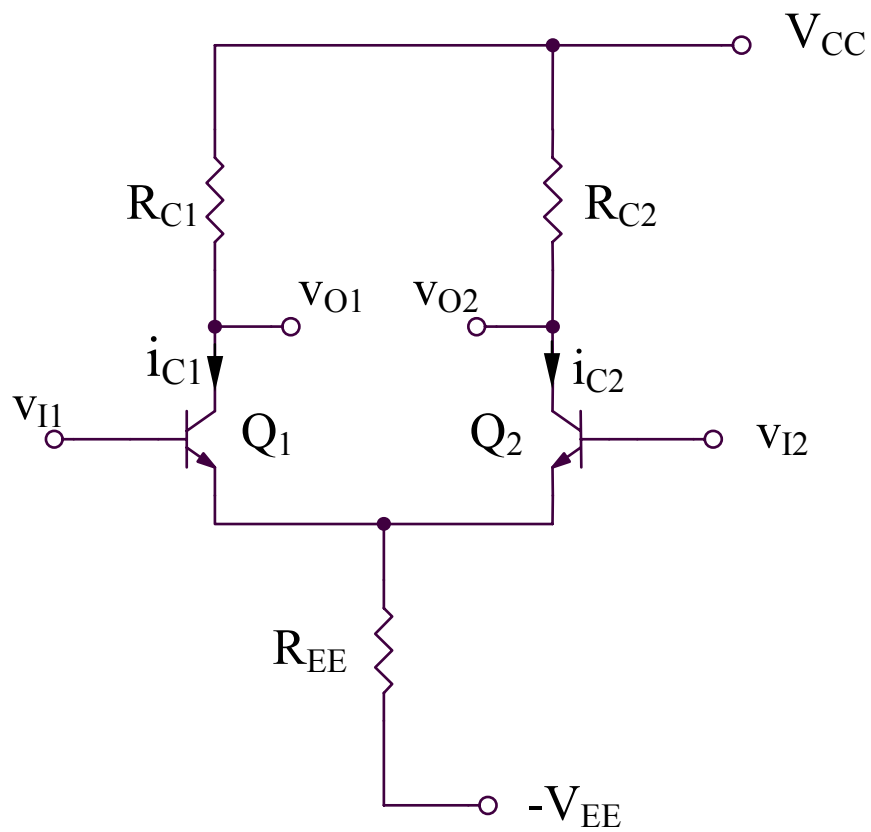

(a)

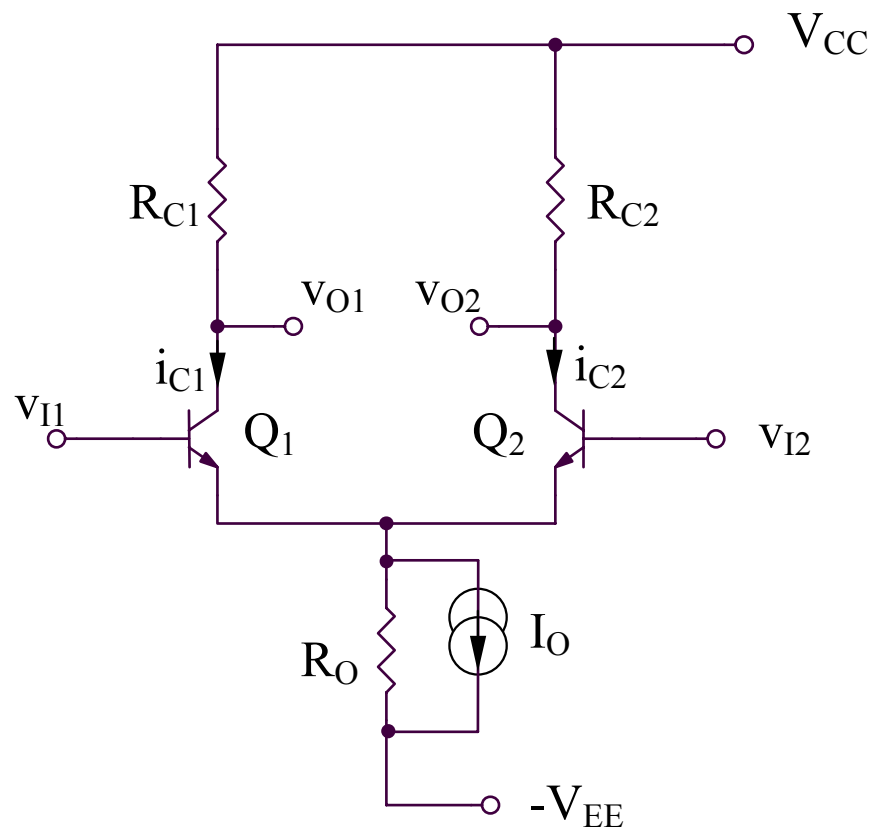

(b)

Amplificatorul diferential

- reprezinta un bloc fundamental in proiectarea circuitelor integrate analogice
- caracteristicile tranzistoarelor trebuie sa fie identice
- aceeasi temperatura de functionare a tranzistoarelor
- rezistenta R_{EE} se poate inlocui cu o sursa de curent

Tensiunea de iesire poate fi:

- diferentiala (simetrica):

$$R_{C1} = R_{C2} \quad v_O = v_{O1} - v_{O2}$$

- asimetrica:

$$v_O = v_{O1} \text{ sau } v_{O2}$$

4.3.1. Analiza de semnal mare

$$I_O = i_{E1} + i_{E2}$$

$$I_O = \frac{i_{C1} + i_{C2}}{\alpha}$$

Dar:

$$\alpha I_O = I_S \left(e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}} + e^{\frac{v_{BE2}}{V_{th}}} \right)$$

$$\alpha I_O = I_S e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}} \left(1 + e^{\frac{v_{BE2} - v_{BE1}}{V_{th}}} \right)$$

$$i_{C1} = I_S e^{\frac{v_{BE1}}{V_{th}}}$$

$$v_{BE2} - v_{BE1} = v_{I2} - v_{I1}$$

Expresiile curenților de colector:

$$i_{C1} = \frac{\alpha I_O}{1 + e^{\frac{v_{I2} - v_{I1}}{V_{th}}}}$$

$$i_{C2} = \frac{\alpha I_O}{1 + e^{\frac{v_{I1} - v_{I2}}{V_{th}}}}$$

Expresiile i_{C1} si i_{C2} se pot dezvolta in serii Taylor:

$$\frac{i_{C1}(x)}{I_O} = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{1}{2} + \frac{x}{4} - \frac{x^3}{48} + \dots \quad x = \frac{v_{I1} - v_{I2}}{V_{th}}$$

$$\frac{i_{C2}(x)}{I_O} = \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{48} - \dots \quad \alpha = 1$$

Deci, tangenta la caracteristica $i_{C1}(x)/I_O$ are urmatoarea ecuatie:

$$y = \frac{1}{2} + \frac{x}{4}$$


Daca:

$$y = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow v_{I1} - v_{I2} = -2V_{th} = -50mV$$

Remarci:

- pentru $v_{I1} = v_{I2}$ (sau $x = 0$), $i_{C1} = i_{C2} = I_O/2$
- pentru o functionare aproximativ liniara, amplitudinea maxima a tensiunii de intrare trebuie sa fie mai mica decat $2V_{th}$ ($x=2$), deci aproximativ 50mV

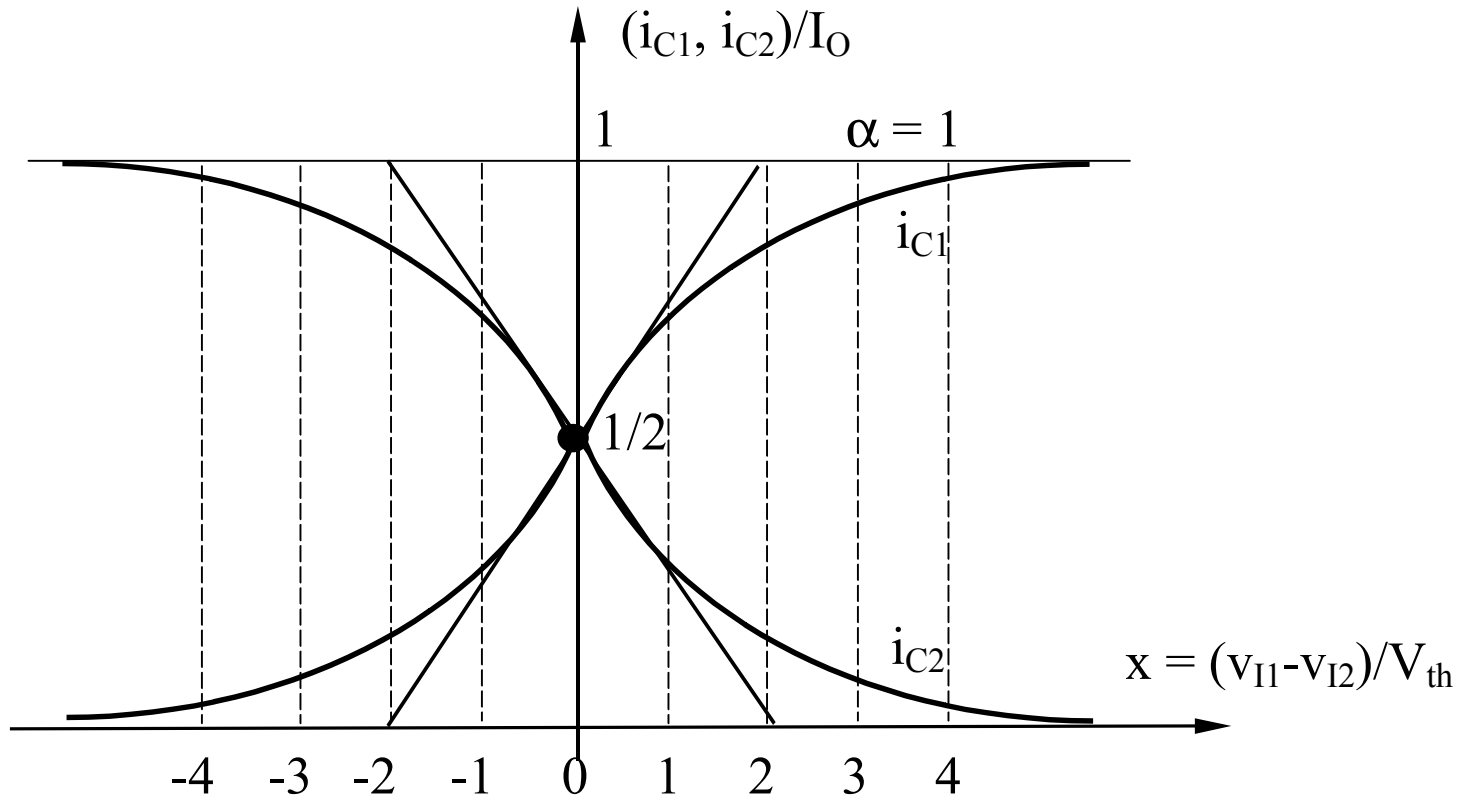
Caracteristicile statice $(i_{C1}, i_{C2})/I_O = f [(v_{I1}-v_{I2})/V_{th}]$
ale amplificatorului diferential bipolar




Tensiunea de iesire simetrica are expresia:

$$v_O = v_{O1} - v_{O2} = (i_{C2} - i_{C1})R_C = \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} - \dots \right) I_O R_C$$

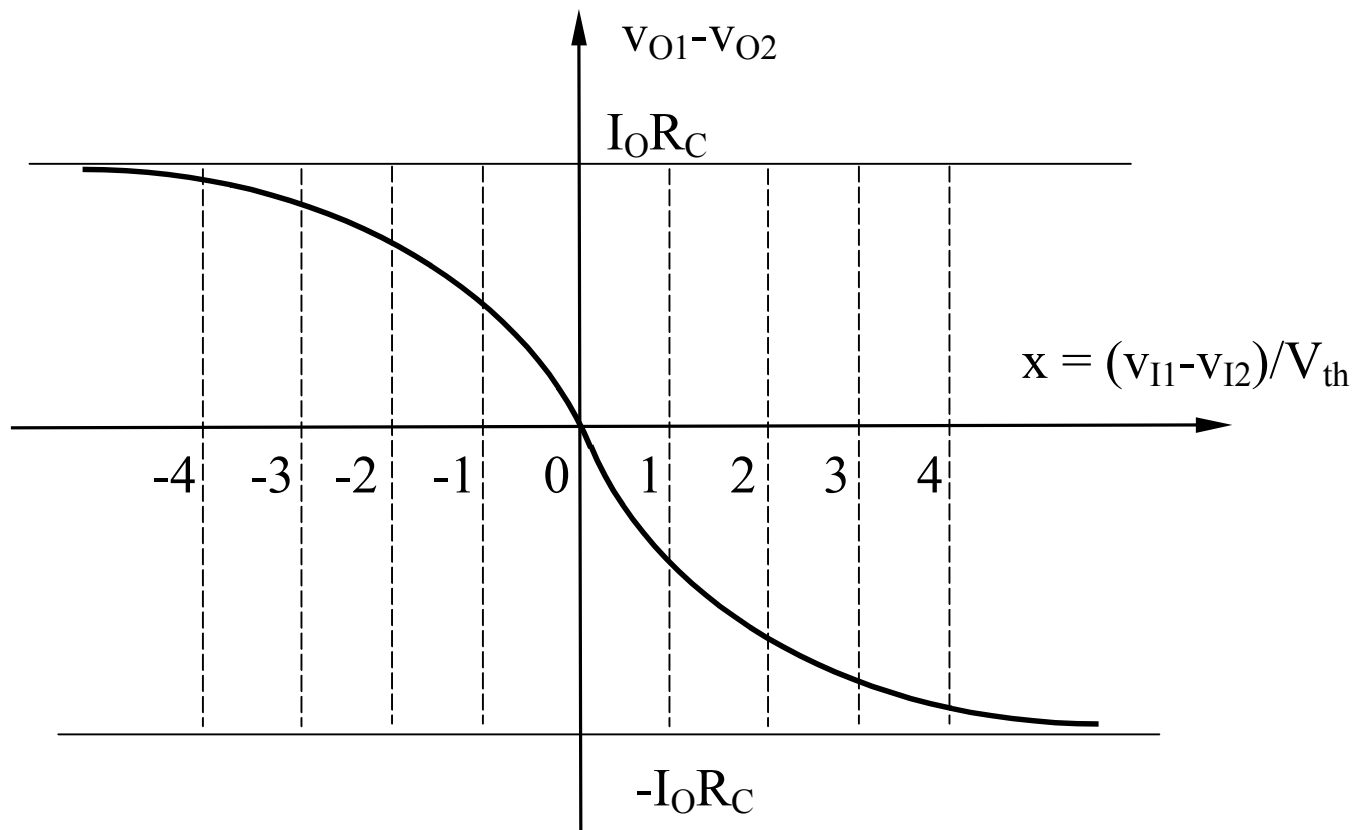Caracteristica statica $v_{O1} - v_{O2} = f [(v_{I1} - v_{I2})/V_{th}]$ a amplificatorului diferential bipolar



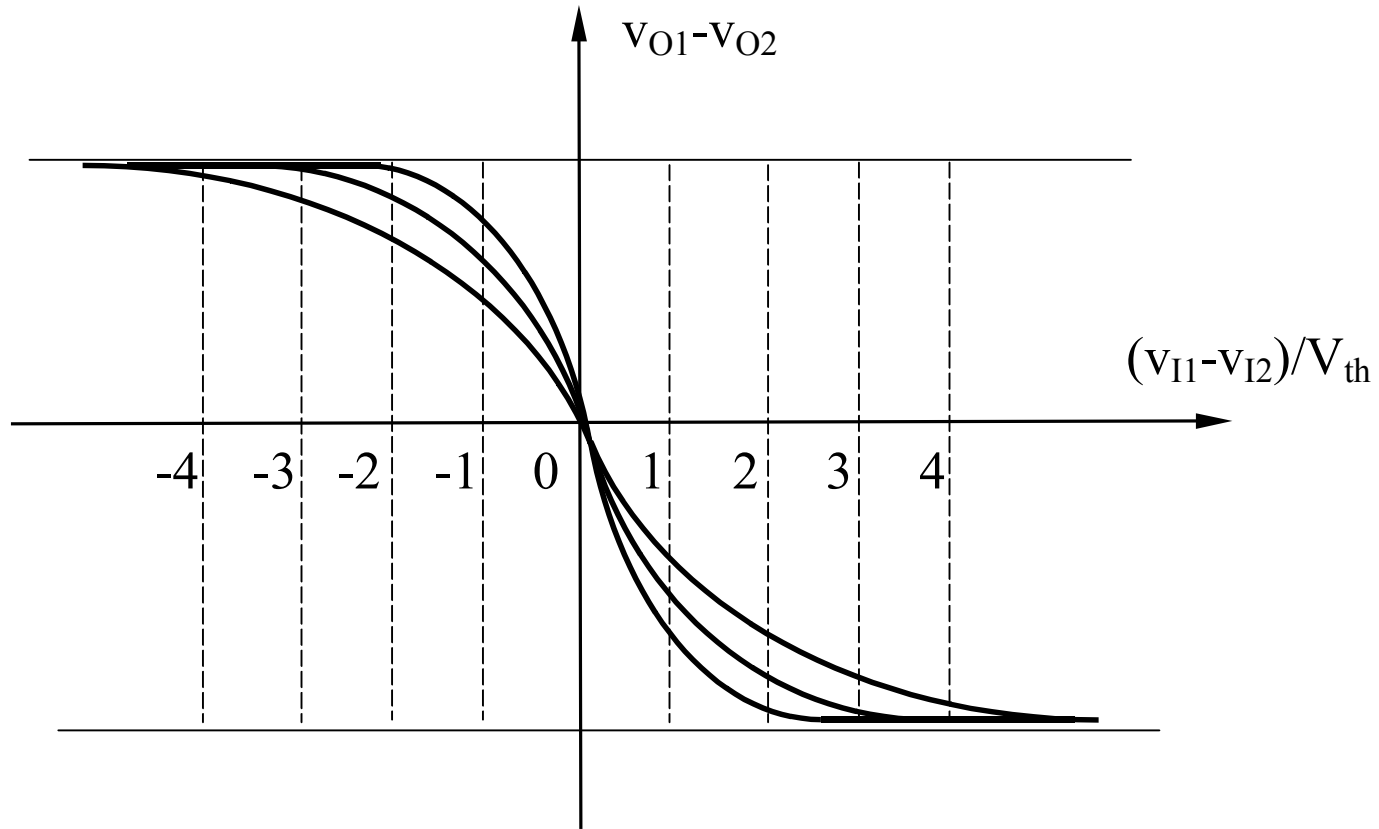Cresterea domeniului maxim al tensiunii de intrare (pentru o functionare liniara) – prin introducerea unor rezistente serie in emitor



4.3.2. Analiza de semnal mic

Tensiuni de mod differential: v_{id} , v_{od}

Tensiuni de mod comun: v_{ic} , v_{oc}

$v_{id} = v_{i1} - v_{i2}$ - tensiunea diferentiala de intrare

$v_{od} = v_{o1} - v_{o2}$ - tensiunea diferentiala de iesire

$v_{ic} = \frac{v_{i1} + v_{i2}}{2}$ - tensiunea de mod comun de intrare

$v_{oc} = \frac{v_{o1} + v_{o2}}{2}$ - tensiunea de mod comun de iesire

$$\Rightarrow v_{i1} = v_{ic} + \frac{v_{id}}{2} \quad ; \quad v_{o1} = v_{oc} + \frac{v_{od}}{2}$$

$$v_{i2} = v_{ic} - \frac{v_{id}}{2} \quad ; \quad v_{o2} = v_{oc} - \frac{v_{od}}{2}$$

Amplificarile in tensiune

$$A_{dd} = \left. \frac{v_{od}}{v_{id}} \right|_{v_{ic}=0} \quad - \text{amplificare de mod diferential}$$

$$A_{cc} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{ic}} \right|_{v_{id}=0} \quad - \text{amplificare de mod comun}$$

$$A_{cd} = \left. \frac{v_{od}}{v_{ic}} \right|_{v_{id}=0} \quad - \text{amplificare mod comun - mod diferential}$$

$$A_{dc} = \left. \frac{v_{oc}}{v_{id}} \right|_{v_{ic}=0} \quad - \text{amplificare mod diferential - mod comun}$$

Tensiunile de iesire (diferentiala si de mod comun) vor avea expresiile:

$$v_{od} = A_{dd}v_{id} + A_{cd}v_{ic}$$

$$v_{oc} = A_{dc}v_{id} + A_{cc}v_{ic}$$

Rezulta:

$$v_{o1} = \left(A_{dc} + \frac{A_{dd}}{2} \right) v_{id} + \left(A_{cc} + \frac{A_{cd}}{2} \right) v_{ic}$$

$$v_{o2} = \left(A_{dc} - \frac{A_{dd}}{2} \right) v_{id} + \left(A_{cc} - \frac{A_{cd}}{2} \right) v_{ic}$$

Pentru un amplificator diferential perfect simetric, $A_{dc} = 0$ si $A_{cd} = 0$, deci:

$$v_{o1} = \frac{A_{dd}}{2} v_{id} + A_{cc} v_{ic}$$

$$v_{o2} = -\frac{A_{dd}}{2} v_{id} + A_{cc} v_{ic}$$

Raportul de rejectie a modului comun (CMRR = Common-Mode Rejection Ratio) este:


$$CMRR = \frac{|A_{dm}|}{|A_{cm}|} = \frac{\left| \frac{v_o}{v_{id}} \right|}{\left| \frac{v_o}{v_{ic}} \right|}$$

A_{dm} si A_{cm} sunt diferite pentru iesire diferentiala ($v_o = v_{od}$), respectiv simpla ($v_o = v_{o1}$ sau v_{o2}).


Determinarea amplificarii: metoda semicircuitului

Mod diferential ($v_{id} \neq 0, v_{ic} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{id}/2, v_{i2} = -v_{id}/2$)

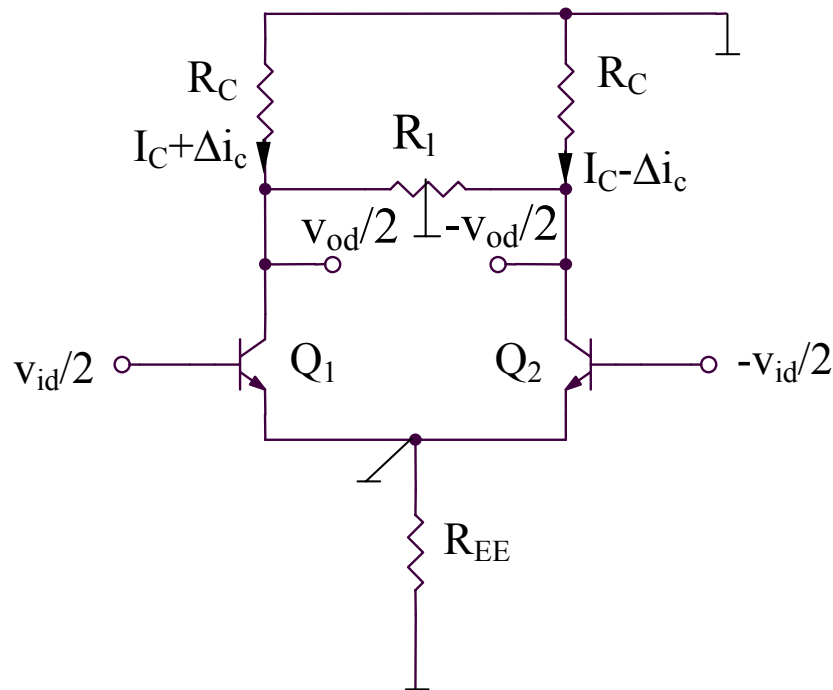S-a introdus rezistenta de sarcina suplimentara (R_1).



(a)

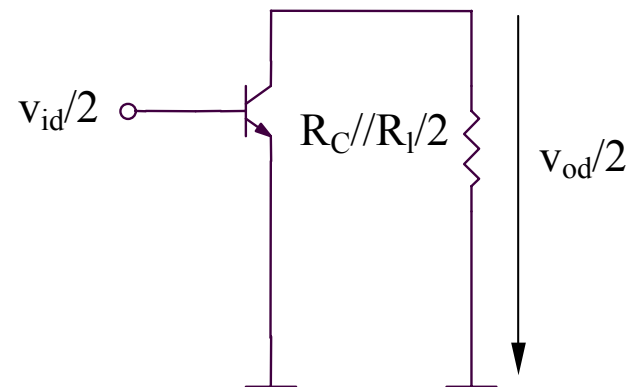

(b)

Amplificarea semicircuitului:

$$A = \frac{v_{od} / 2}{v_{id} / 2} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$

Amplificarea de mod diferential:

- iesire diferentiala (simetrica):

$$A_{dd} = \frac{v_{od} / 2 - (-v_{od} / 2)}{v_{id} / 2 - (-v_{id} / 2)} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = A = -g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$


- iesire simpla (asimetrica)

$$A_{dd} = \frac{v_{od} / 2}{v_{id} / 2 - (-v_{id} / 2)} = \frac{1}{2} \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{A}{2} = -\frac{1}{2} g_m \left(R_C // \frac{R_l}{2} \right)$$


Rezistenta de intrare de mod diferential:

$$R_{id} = 2r_{\pi}$$

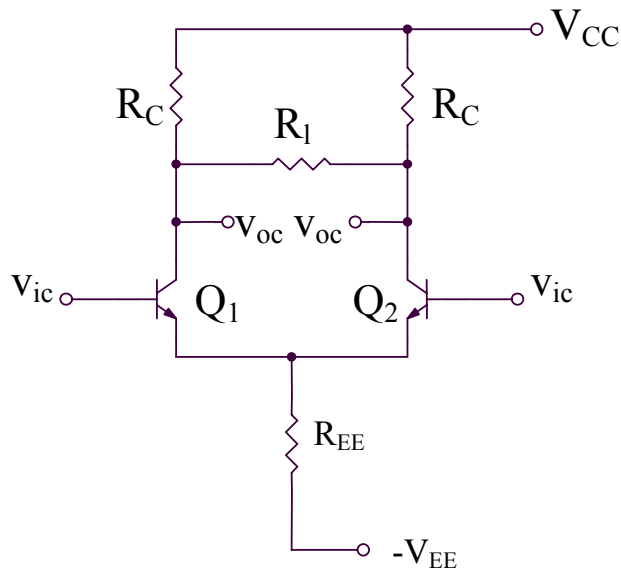
Mod comun ($v_{ic} \neq 0$, $v_{id} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{ic}$, $v_{i2} = -v_{ic}$)



(a)

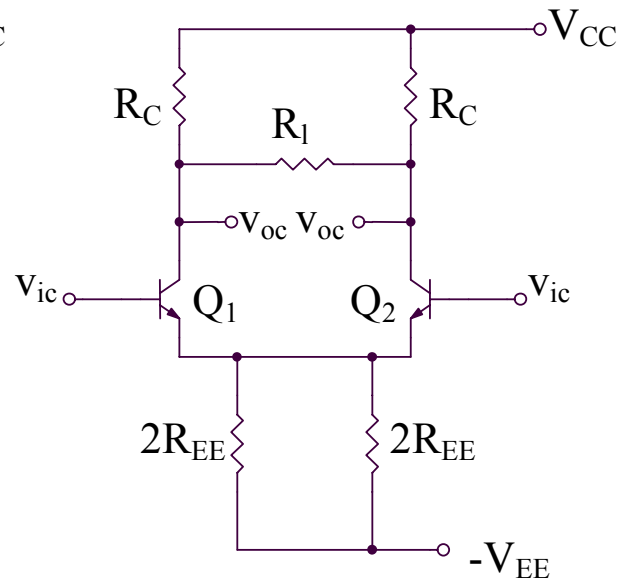

(b)

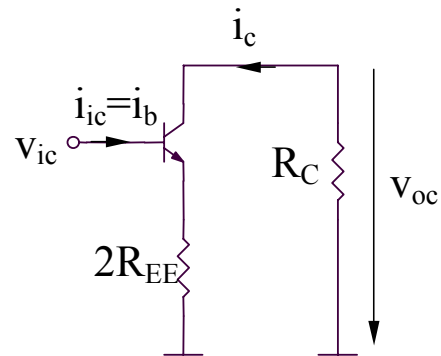

(c)

Amplificarea de mod comun:

$$A_{cc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = -\frac{\beta_0 R_C}{r_{\pi} + (\beta_0 + 1)2R_{EE}} \cong -\frac{R_C}{2R_{EE}}$$

Rezistenta de intrare de mod comun:

$$R_{ic} = \frac{v_{ic}}{i_{ic}} = r_{\pi} + (\beta_0 + 1)2R_{EE}$$

Raportul de rejectie a modului comun (CMRR) - caracterizeaza capacitatea amplificatorului diferential de a amplifica semnalele de mod diferential si de a rejecta semnalele de mod comun.


- pentru iesire diferentiala ($v_{od} = 0$ pentru v_{ic} , deci $A_{cm} = A_{cd} = 0$), deci:

$$CMRR = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| \frac{A_{dd}}{A_{cd}} \right| = \left| \frac{-g_m R_C}{0} \right| = \infty$$

- pentru iesire simpla ($v_o = v_{o1}$ sau v_{o2})

$$CMRR = \left| \frac{A_{dm}}{A_{cm}} \right| = \left| \frac{A_{dd} / 2}{A_{cc}} \right| = \left| \frac{-g_m R_C / 2}{-R_C / 2R_{EE}} \right| = g_m R_{EE}$$

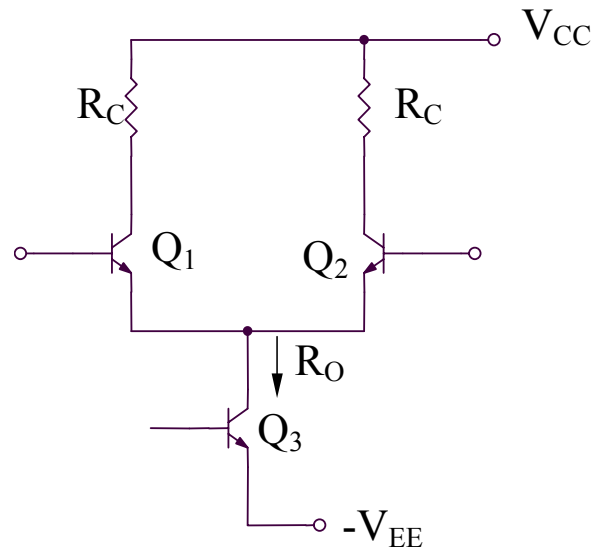
Pentru creșterea CMRR, este necesară înlocuirea rezistenței R_{EE} cu o sursă de curent.



R_O reprezintă rezistența de ieșire a sursei de curent.

$$A_{cc} = -\frac{R_C}{2R_O}$$

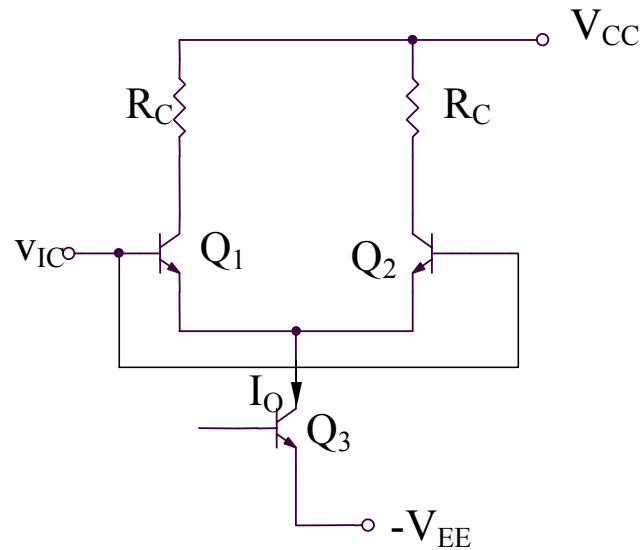Determinarea domeniului maxim al tensiunii de intrare de mod comun



$$v_{IC}^{max} = V_{CC} - R_C \frac{I_O}{2} - V_{CE1sat} + V_{BE1}$$


$$v_{IC}^{min} = -V_{EE} + V_{CE3sat} + V_{BE1}$$

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar
Analiza de mod diferential si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.1: V_O (V2)

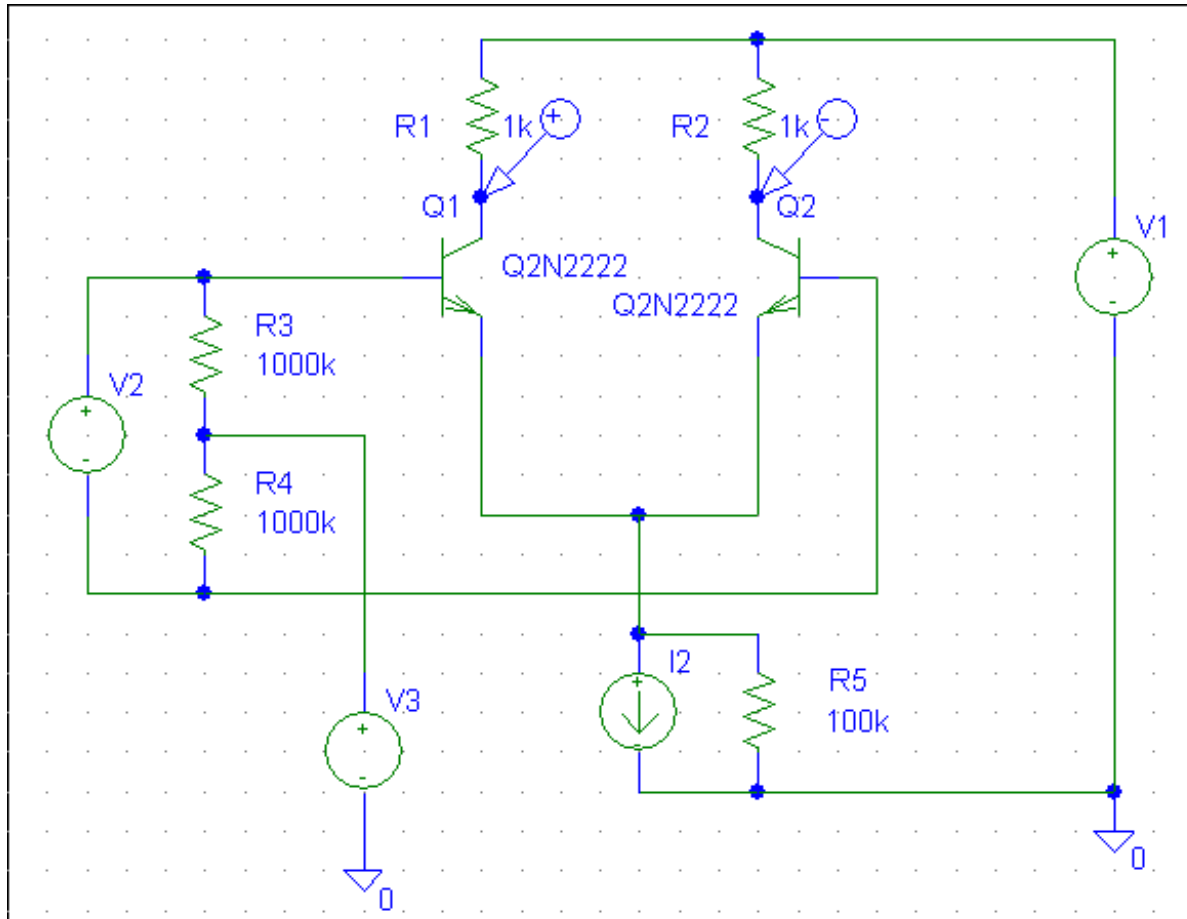

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.2: i_{C1} , i_{C2} (V2)

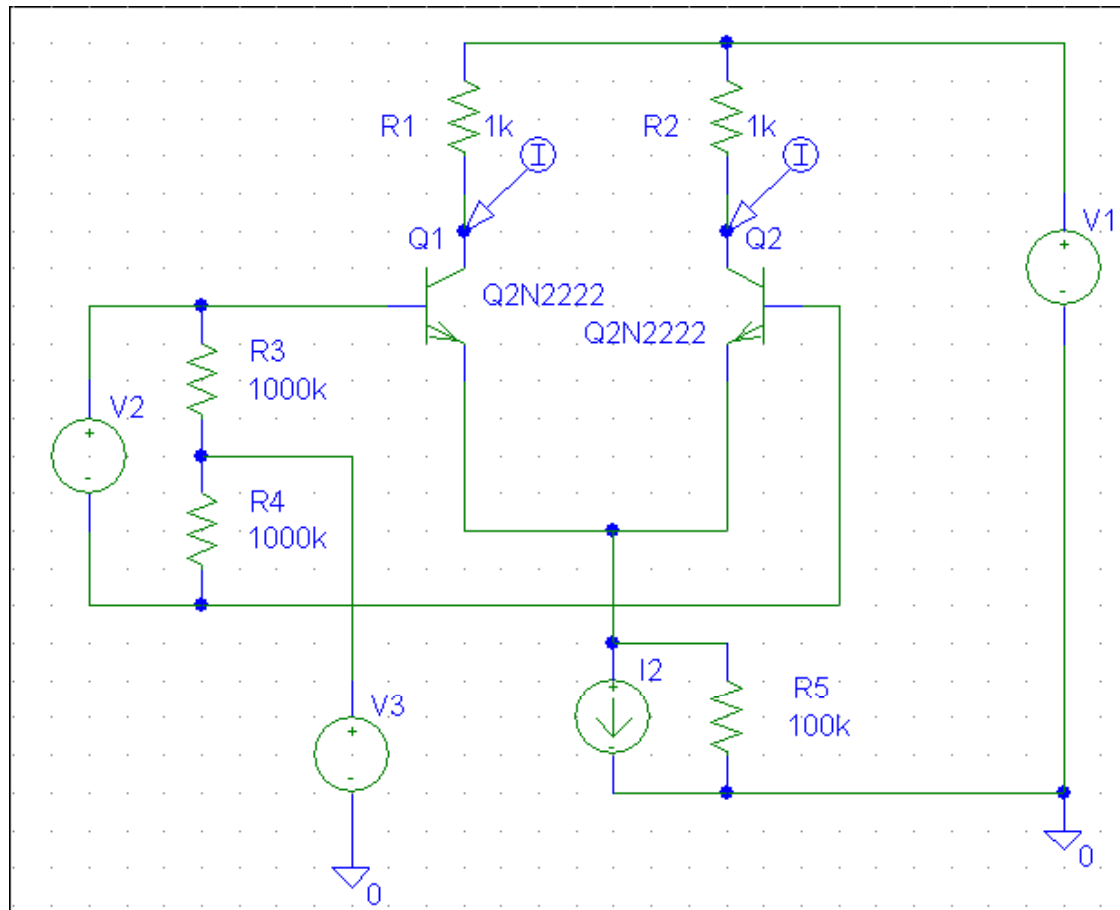

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.3: V_O (V2), I2 - parametru

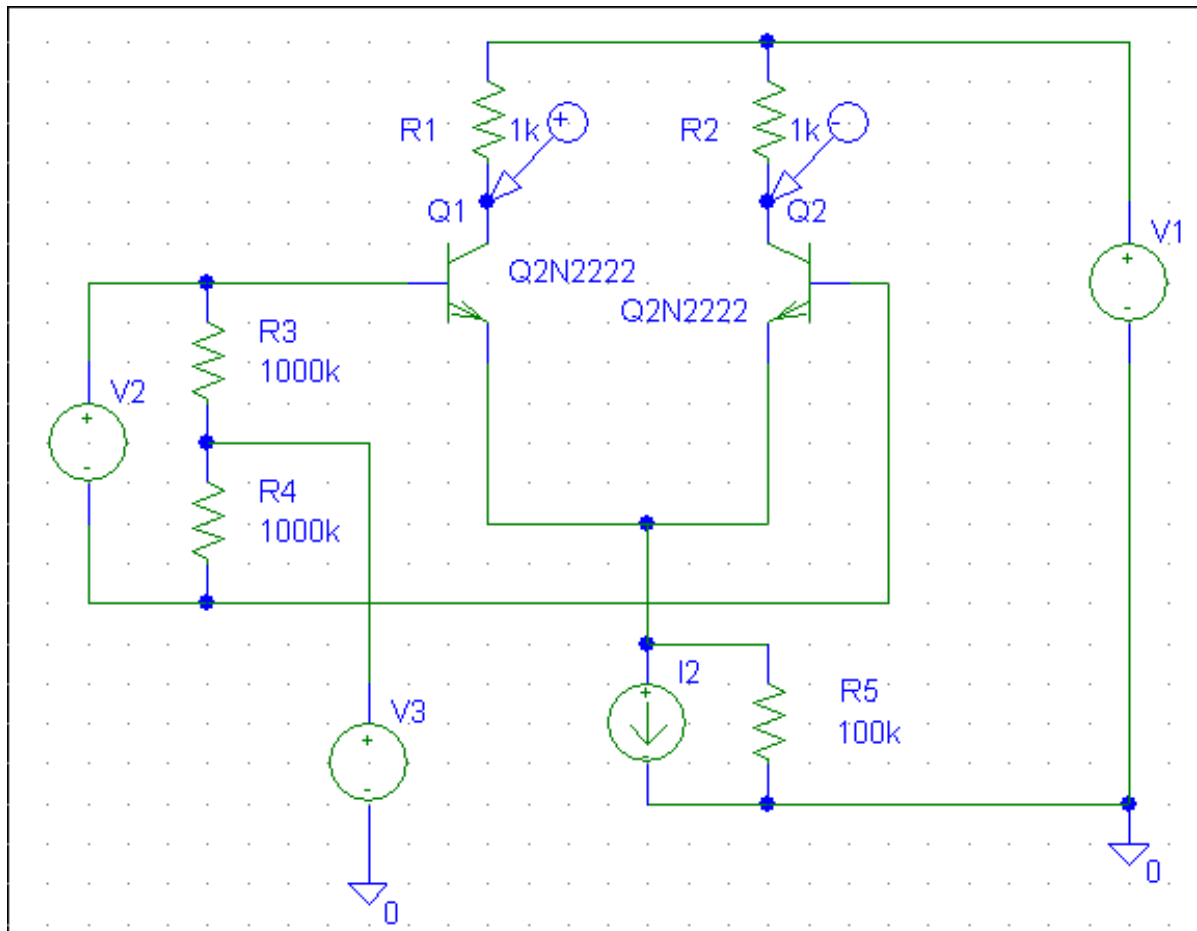

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod diferential si semnal mare

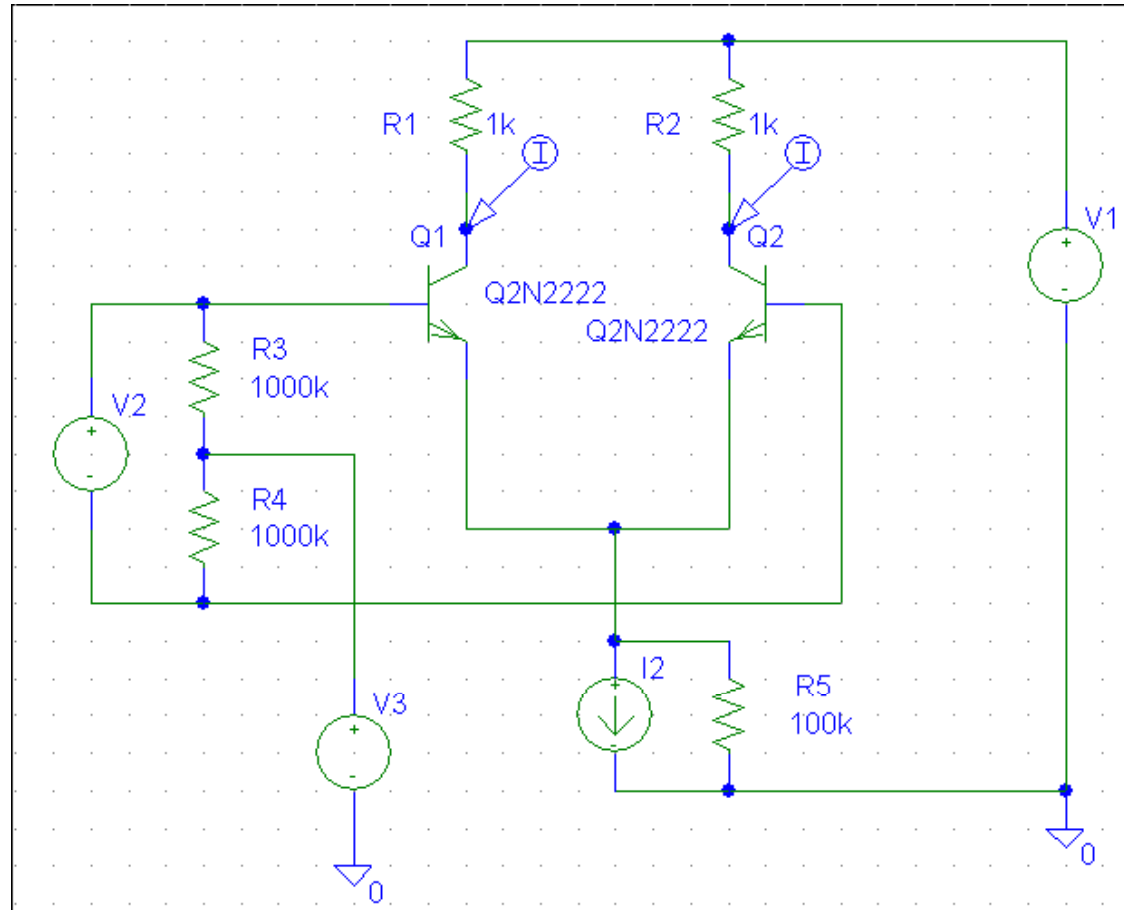SIM 4.4: i_{C1} , i_{C2} (V2), I2 - parametru




SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar
Analiza de mod comun si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod comun si semnal mare


SIM 4.5: V_{C1} (V2)

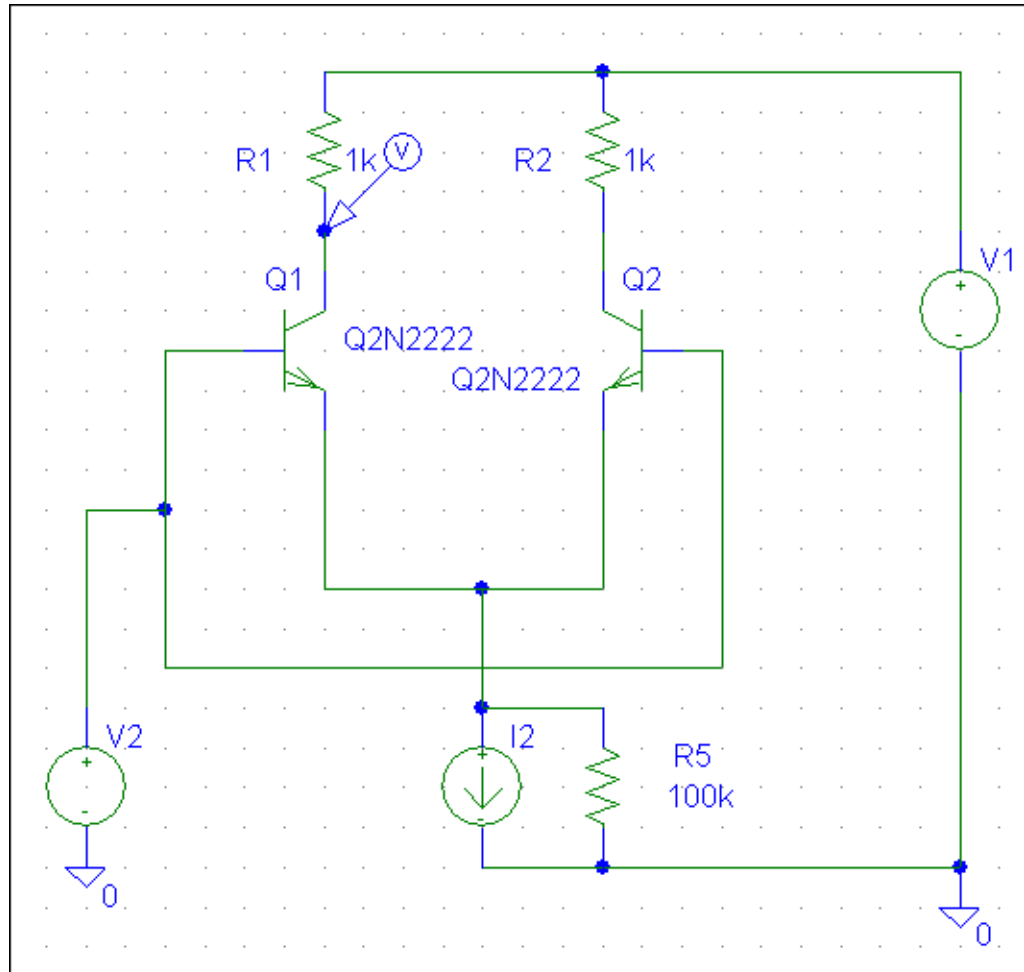

SIMULARI pentru amplificatorul diferential bipolar

Analiza de mod comun si semnal mare

SIM 4.6: V_{C1} (V2), V_{A5} - parametru

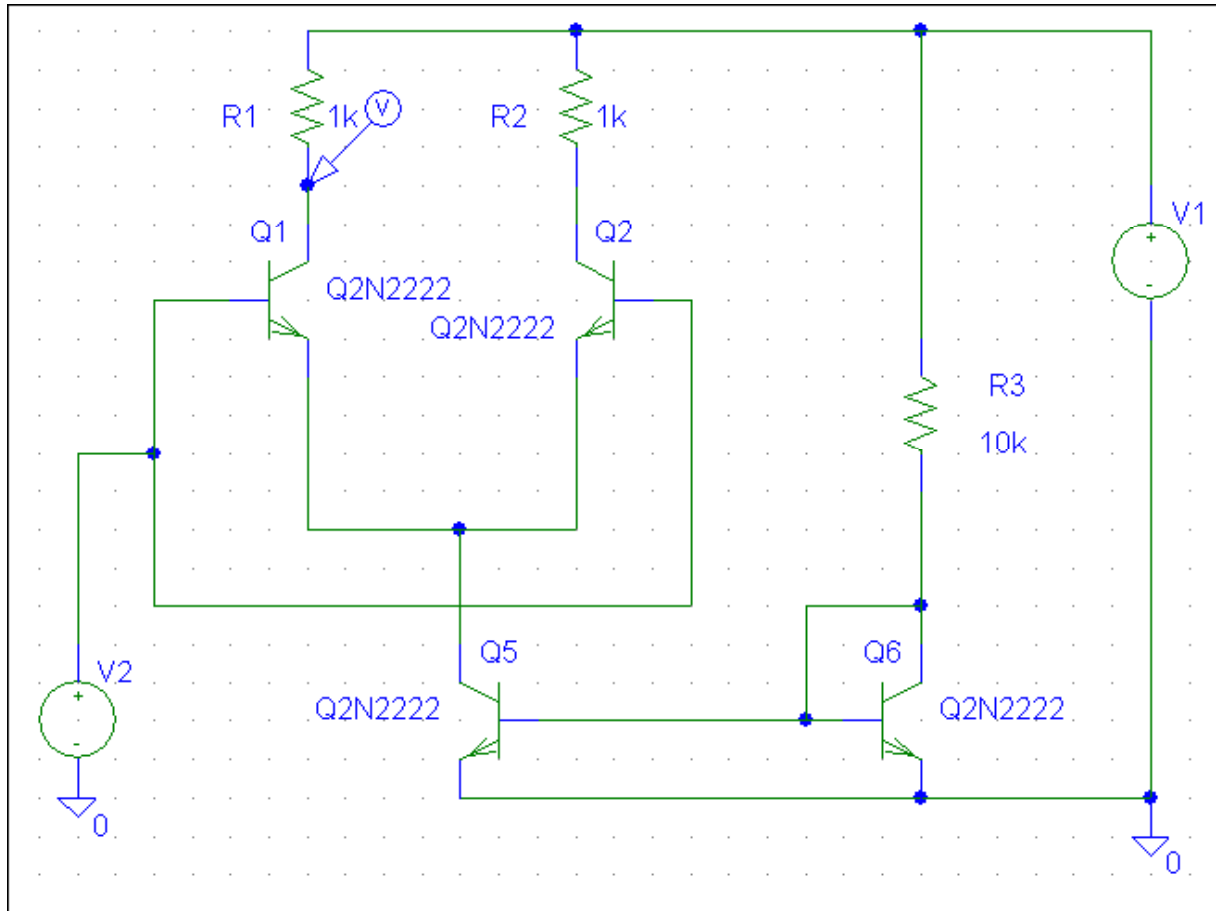

4.3.3. Tensiunea de offset (decalaj) de intrare

Daca cele doua tranzistoare nu sunt identice, este necesara aplicarea unei tensiuni de intrare nenule (numita tensiune de offset de intrare) in vederea anularii tensiunii de iesire.

$$v_{IO} = v_{BE1} - v_{BE2} = V_{th} \ln\left(\frac{i_{C1} I_{S2}}{i_{C2} I_{S1}}\right)$$

Deoarece:

$$i_{C1} R_{C1} = i_{C2} R_{C2}$$

rezulta:

$$v_{IO} = V_{th} \ln\left(\frac{R_{C2} I_{S2}}{R_{C1} I_{S1}}\right)$$

Se definesc parametrii ce descriu asimetriile astfel:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$\Delta x = x_1 - x_2$$

$$x_1 = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x_2 = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Rezulta:

$$v_{IO} = V_{th} \ln \left(\frac{R_C - \frac{\Delta R_C}{2} I_S - \frac{\Delta I_S}{2}}{R_C + \frac{\Delta R_C}{2} I_S + \frac{\Delta I_S}{2}} \right) = V_{th} \ln \left(\frac{1 - \frac{\Delta R_C}{2 R_C} I_S - \frac{\Delta I_S}{2 I_S}}{1 + \frac{\Delta R_C}{2 R_C} I_S + \frac{\Delta I_S}{2 I_S}} \right)$$

Pentru:

$$\Delta R_C \ll R_C \text{ si } \Delta I_S \ll I_S$$

$$x = \Delta R_C / 2 R_C \text{ sau } x = \Delta I_S / 2 I_S$$

se poate utiliza aproximarea:

$$\frac{1-x}{1+x} \cong (1-x)(1-x) \cong 1-2x$$

Deci:

$$v_{IO} = V_{th} \ln \left[\left(1 - \frac{\Delta R_C}{R_C} \right) \left(1 - \frac{\Delta I_S}{I_S} \right) \right] \cong -V_{th} \left(\frac{\Delta R_C}{R_C} + \frac{\Delta I_S}{I_S} \right)$$


deoarece:

$$\ln(1+x) \cong x, \text{ pentru } x \ll 1$$

Exemplu:

$$\frac{\Delta R_C}{R_C} = 0,01; \frac{\Delta I_S}{I_S} = 0,05 \Rightarrow v_{IO} = 1,5mV$$

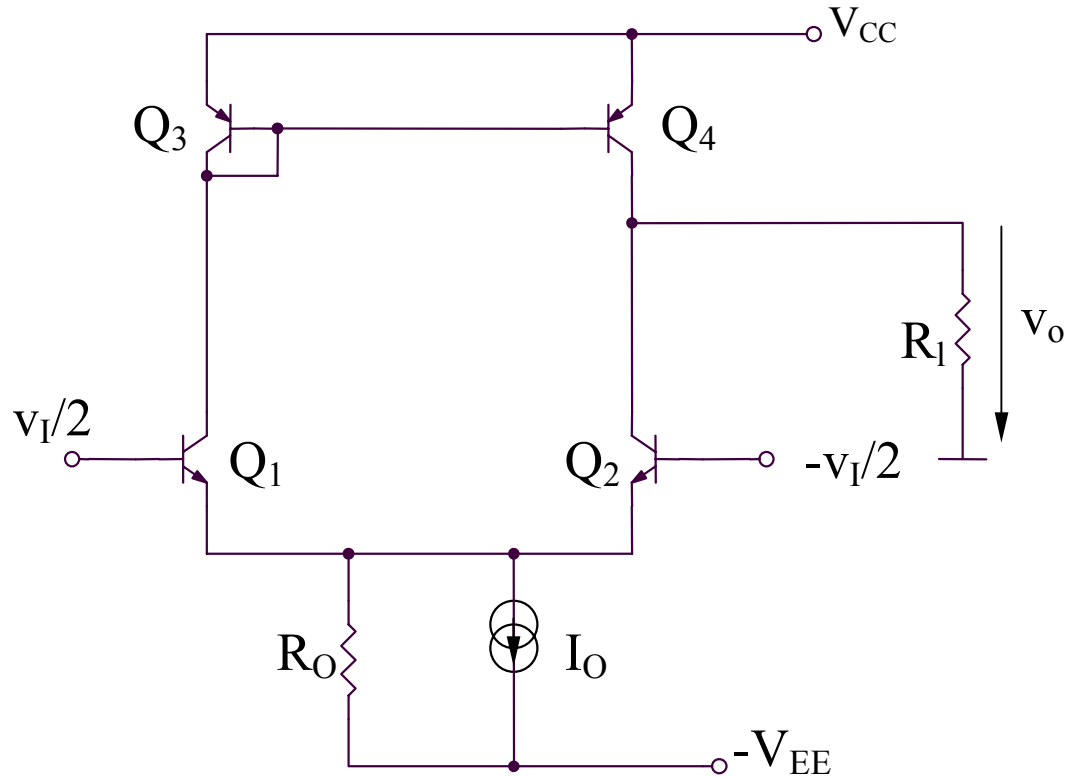4.3.4. Amplificatorul diferential bipolar cu sarcina activa




$$v_O = \left(g_{m1} \frac{v_I}{2} + g_{m2} \frac{v_I}{2} \right) (R_l \parallel r_{o2} \parallel r_{o4}) = g_{m1} v_I (R_l \parallel r_{o2} \parallel r_{o4})$$


$$A_{dd} = g_{m1} (R_l \parallel r_{o2} \parallel r_{o4})$$

$$A_{dd} \Big|_{R_l \rightarrow \infty} = g_{m1} (r_{o2} \parallel r_{o4}) = \frac{g_{m1} r_{o2}}{2} = \frac{I_{C1}}{2V_{th}} \frac{V_A}{I_{C1}} = \frac{V_A}{2V_{th}}$$

4.3.5. Amplificatorul diferential cascod

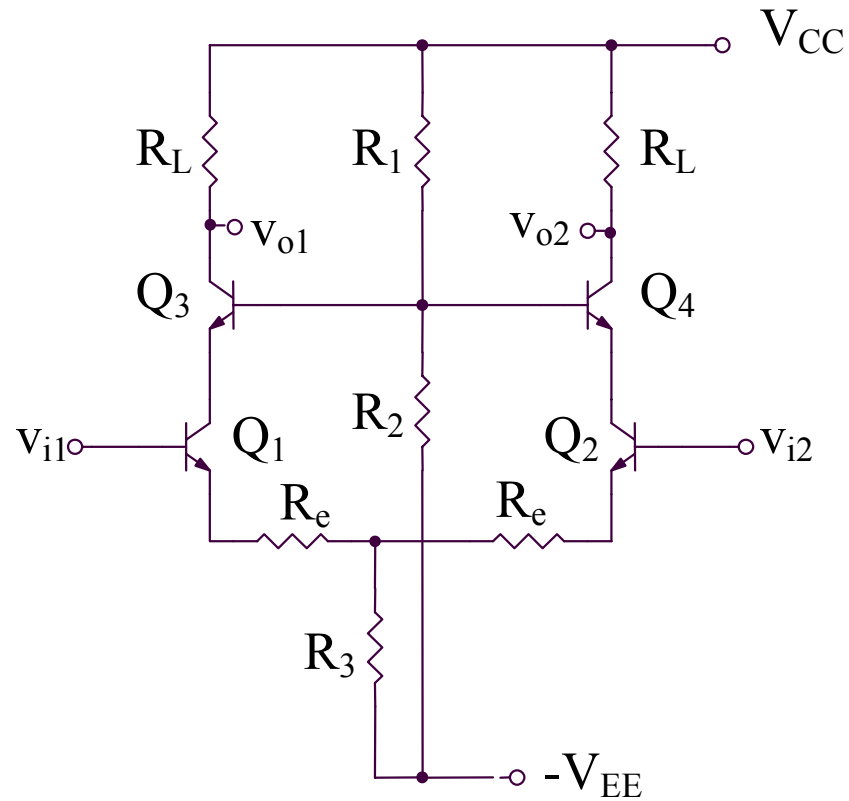


Mod diferential

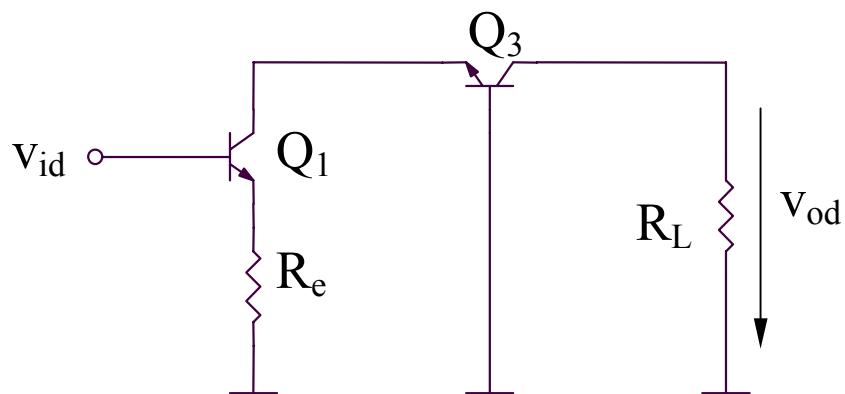

Semicircuitul de mod diferential

$$A_{dd} = -\frac{\beta R_L}{r_{\pi} + (\beta + 1)R_E}$$


Mod comun

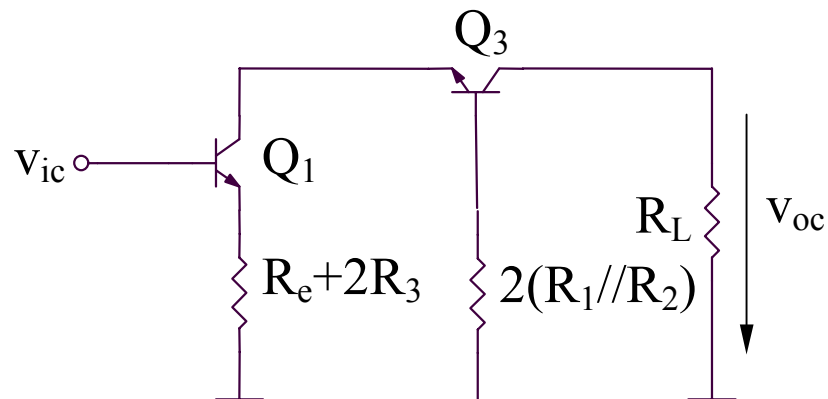


Semicircuitul de mod comun

$$A_{cc} = -\frac{\beta R_L}{r_{\pi} + (\beta + 1)(R_E + 2R_3)}$$

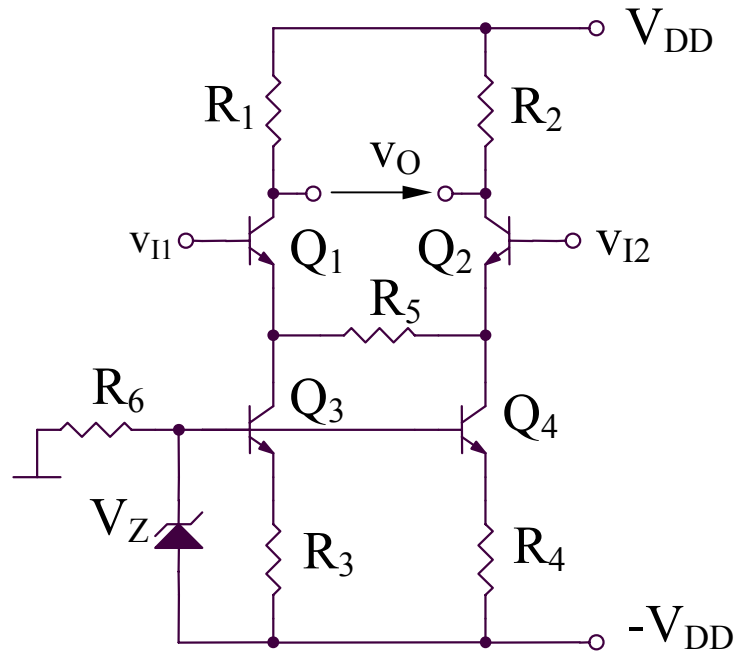4.3.6. Amplificator diferential polarizat cu o sursa dubla de curent




Mod diferential

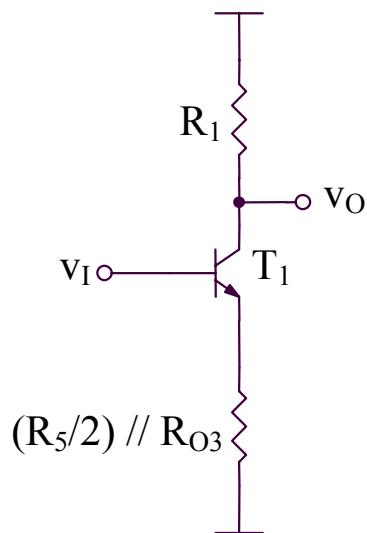

Semicircuitul de mod diferential

$$A_{dd} = -\frac{\beta R_1}{r_{\pi 1} + (\beta + 1) \left(\frac{R_5}{2} // R_{O3} \right)}$$

Mod comun

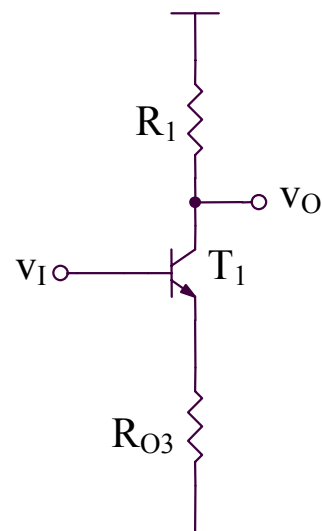


Semicircuitul de mod comun


$$A_{cc} = -\frac{\beta R_1}{r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_{O3}} \cong -\frac{R_1}{R_{O3}}$$

$$R_{O3} = r_{o3} \left(1 + \frac{\beta R_3}{r_{\pi 3} + R_3 + R_6 // r_Z} \right)$$

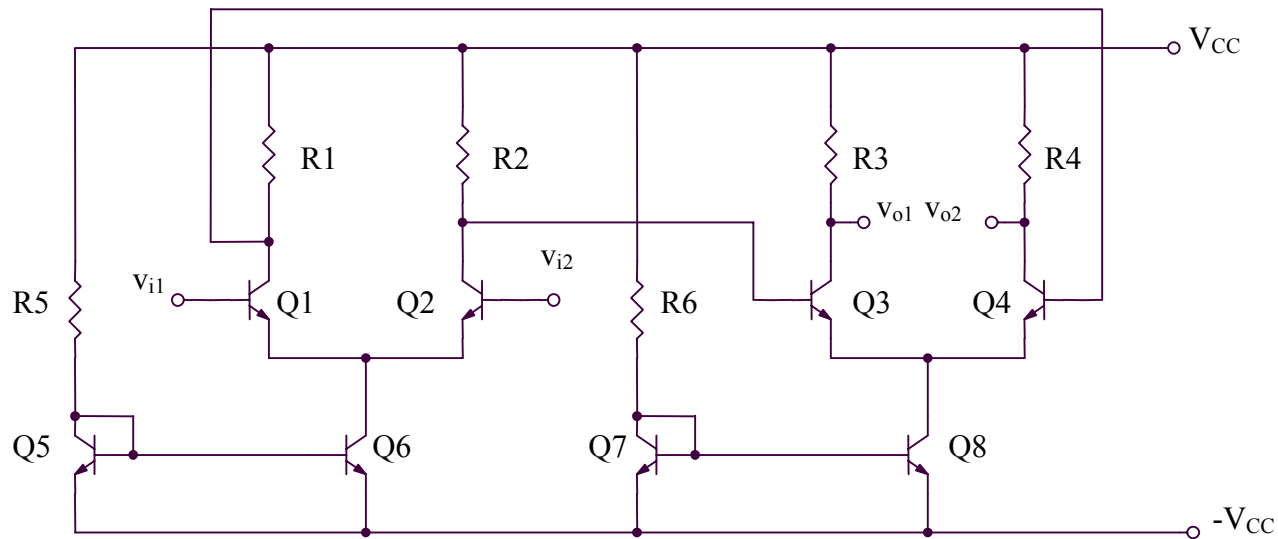
4.3.7. Structura cu 2 amplificatoare diferentiale



Mod diferential

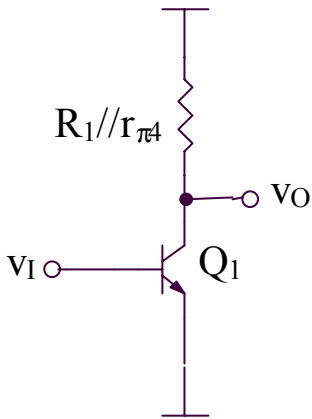


Semicircuitul de mod diferential (I)

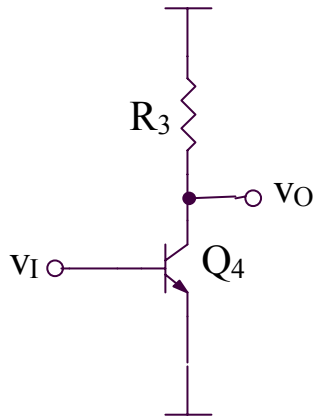


Semicircuitul de mod diferential (II)

Mod comun

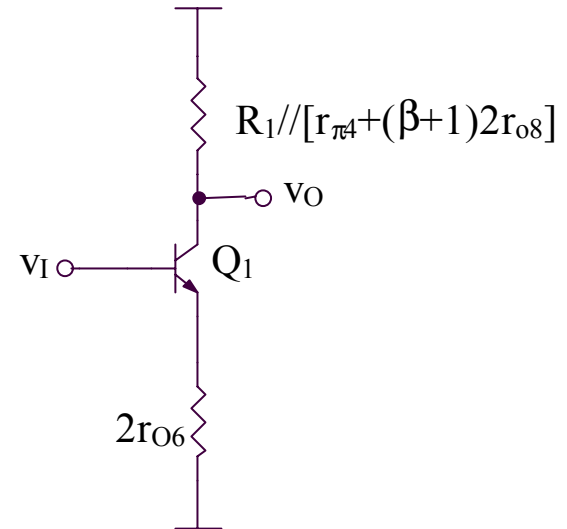

Semicircuitul de mod comun (I)

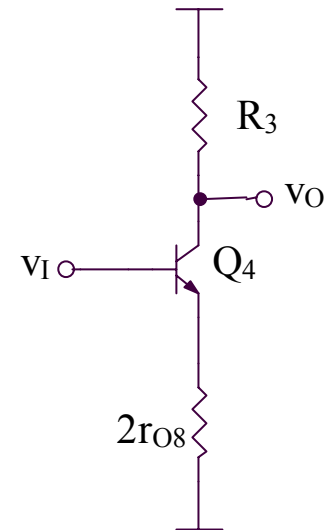

Semicircuitul de mod comun (II)

Amplificarea de mod diferential (I)

$$A_{dd1} = -g_{m1}(R_1 // r_{\pi4})$$

Amplificarea de mod comun (I)

$$A_{cc1} = -\beta \frac{R_1 // [r_{\pi4} + (\beta + 1)2r_{o8}]}{r_{\pi1} + (\beta + 1)2r_{o6}}$$

Amplificarea de mod diferential (II)


$$A_{dd2} = -g_{m4}R_3$$

Amplificarea de mod comun (II)

$$A_{cc2} = -\beta \frac{R_3}{r_{\pi1} + (\beta + 1)2r_{o8}}$$

4.4. Amplificatoare diferentiale MOS

4.4. Amplificatorul diferential MOS

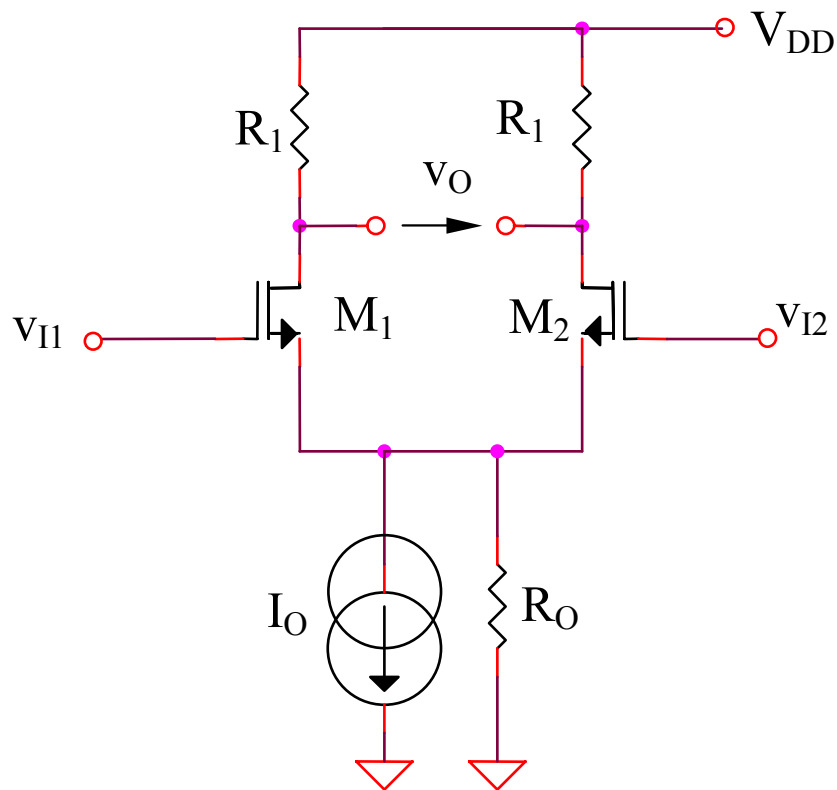

4.4.1. Analiza de semnal mare

$$v_{I1} - v_{I2} = v_{GS1} - v_{GS2} = \left(V_T + \sqrt{\frac{2i_{D1}}{K}} \right) - \left(V_T + \sqrt{\frac{2i_{D2}}{K}} \right) = \sqrt{\frac{2}{K}} (\sqrt{i_{D1}} - \sqrt{i_{D2}})$$

$$i_{D1} + i_{D2} = I_O$$

$$v_I = v_{I1} - v_{I2}$$

$$\Rightarrow i_{D1}^2 - I_O i_{D1} + \frac{1}{4} \left(I_O - \frac{K v_I^2}{2} \right)^2 = 0$$

Deci:

$$i_{D1} = \frac{I_O}{2} + \frac{I_O}{2} \sqrt{\frac{K v_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4 I_O^2}} \quad i_{D2} = \frac{I_O}{2} - \frac{I_O}{2} \sqrt{\frac{K v_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4 I_O^2}}$$

pentru $v_I = \sqrt{\frac{2I_O}{K}}$ rezulta $i_{D1} = I_O, \quad i_{D2} = 0$

Tensiunea de iesire este

$$v_O = R_I (i_{D2} - i_{D1})$$

$$v_O = -I_O R_I \sqrt{\frac{K v_I^2}{I_O} - \frac{K^2 v_I^4}{4 I_O^2}} = -\frac{R_I v_I}{2} \sqrt{4 K I_O - K^2 v_I^2}$$


Dezvoltarea in serie Taylor a expresiei tensiunii de iesire este:

$$v_O(v_I) = -K^{1/2} I_O^{1/2} R_1 v_I + \frac{K^{3/2} R_1}{8 I_O^{1/2}} v_I^3 + \frac{K^{5/2} R_1}{128 I_O^{3/2}} v_I^5 + \dots$$


$$v_O(v_I) = a_1 v_I + a_3 v_I^3 + a_5 v_I^5 + \dots$$

Amplificarea de mod diferential:

$$A_{dd} = a_1 = -R_1 \sqrt{K I_O}$$

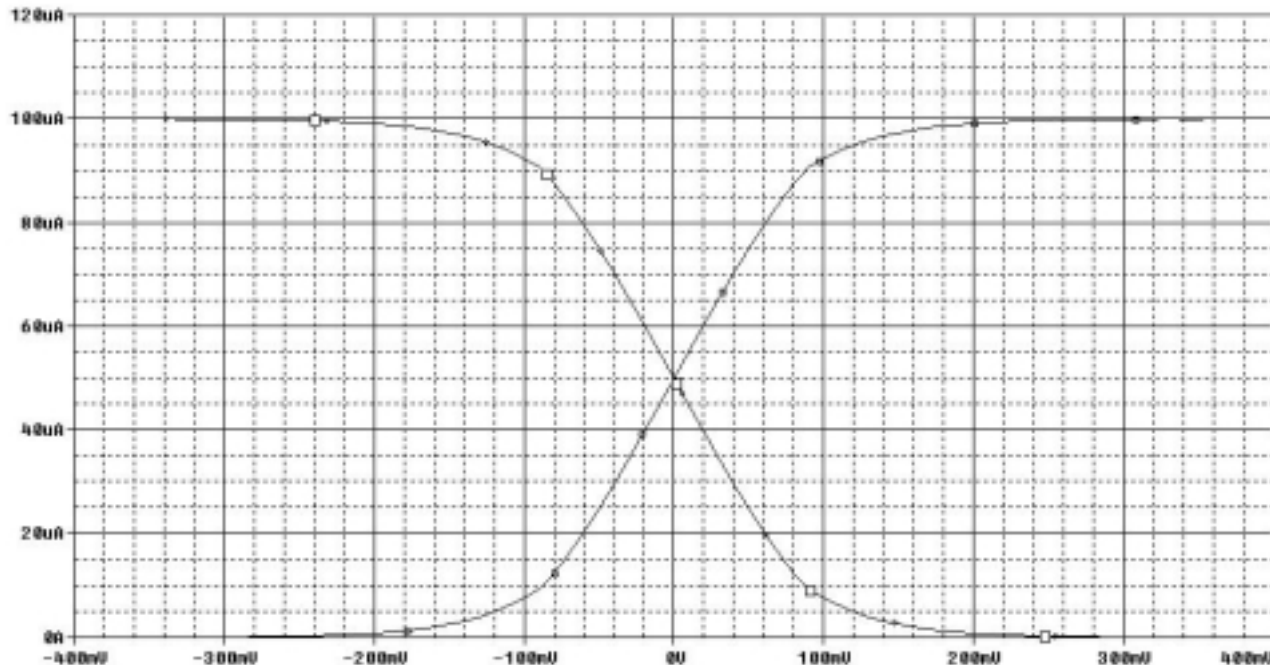

Caracteristicile $i_{D1}, i_{D2}(v_I)$

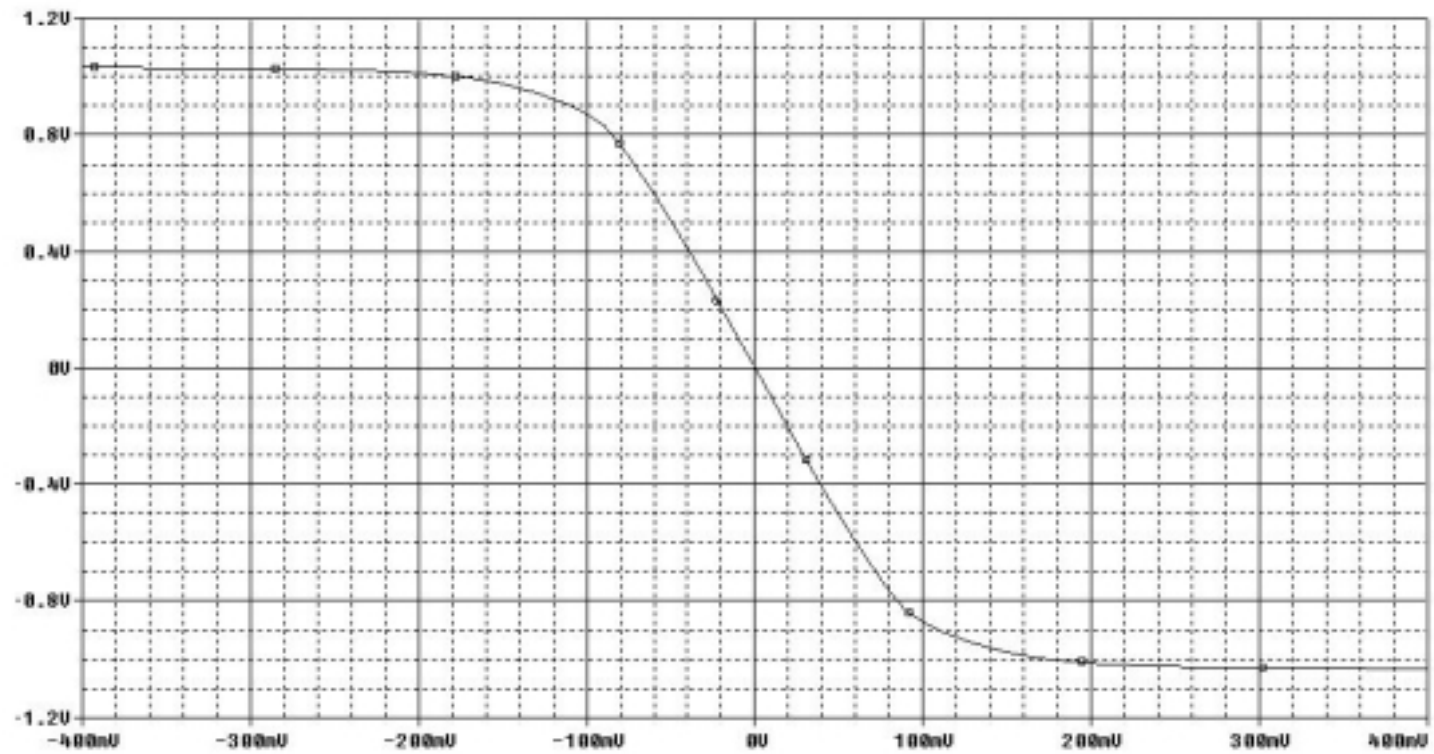


Caratteristica $v_O(v_I)$

4.4.2. Analiza de semnal mic


Determinarea amplificarii de semnal mic: metoda semicircuitului

Mod diferential ($v_{id} \neq 0$, $v_{ic} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{id}$, $v_{i2} = -v_{id}$)

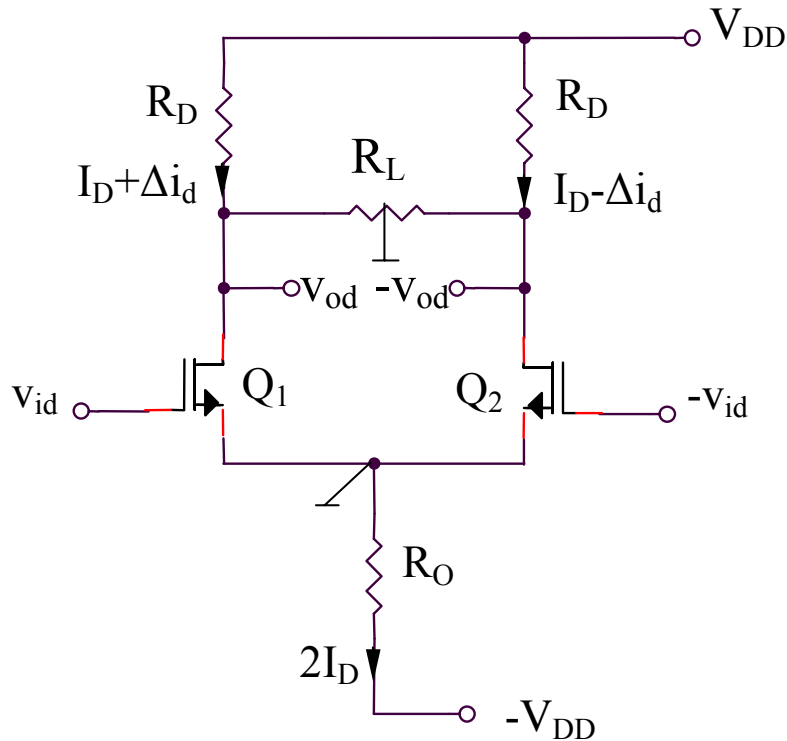S-a introdus o rezistenta de sarcina suplimentara (R_L).



(a)

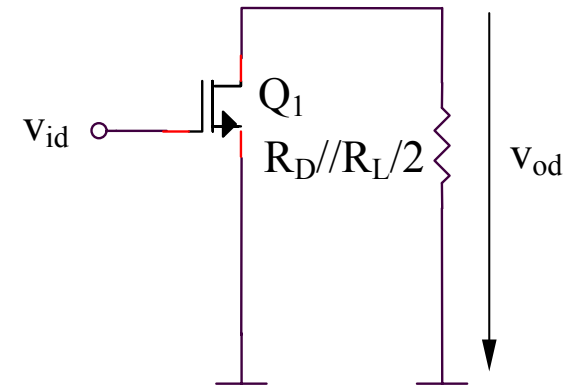

(b)

Amplificarea in tensiune de mod diferential:

$$A_{dd} = \frac{v_{od}}{v_{id}} = -g_{m1} \left(R_D // \frac{R_L}{2} \right)$$

- iesire simetrica:

$$A = \frac{2v_{od}}{2v_{id}} = A_{dd}$$


- iesire asimetrica:

$$A = \frac{v_{od}}{2v_{id}} = \frac{A_{dd}}{2}$$


Rezistenta diferentiala de intrare:

$$R_{id} = \infty$$

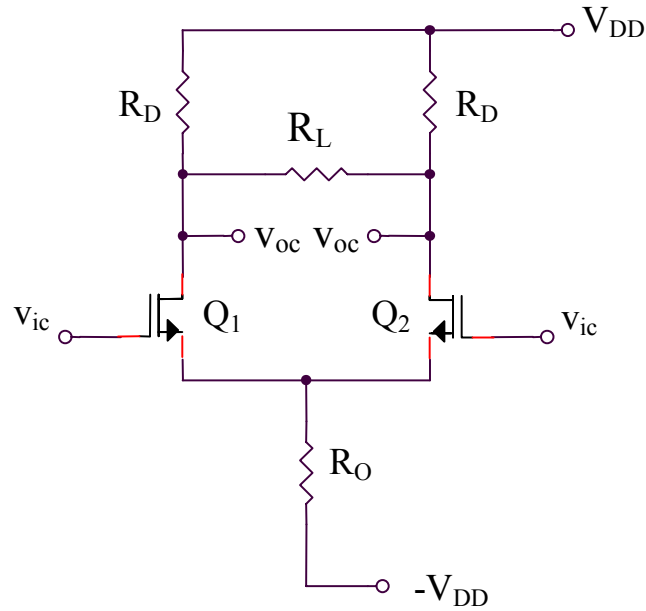
Mod comun ($v_{ic} \neq 0, v_{id} = 0 \Rightarrow v_{i1} = v_{ic}, v_{i2} = v_{ic}$)



(a)

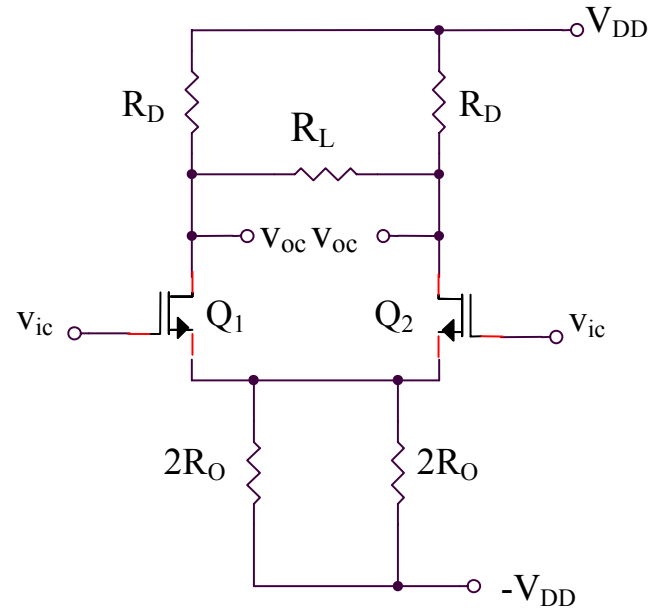

(b)

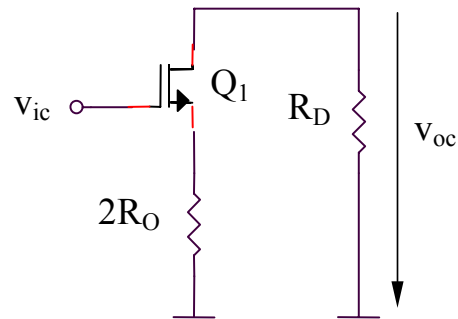

(c)

Amplificarea in tensiune de mod comun:

$$A_{cc} = \frac{v_{oc}}{v_{ic}} = -\frac{g_{m1}R_D}{1 + g_{m1}2R_O} \cong -\frac{R_D}{2R_O}$$

Rezistenta de intrare de mod comun:


$$R_{ic} = \infty$$

Deci:

$$CMRR = \frac{2g_{m1}R_LR_O}{2R_D + R_L}$$


Pentru cresterea CMRR, trebuie marita valoarea rezistentei R_O , prin inlocuirea Sursei de curent de poarizare printr-o sursa de curent de tip cascod.

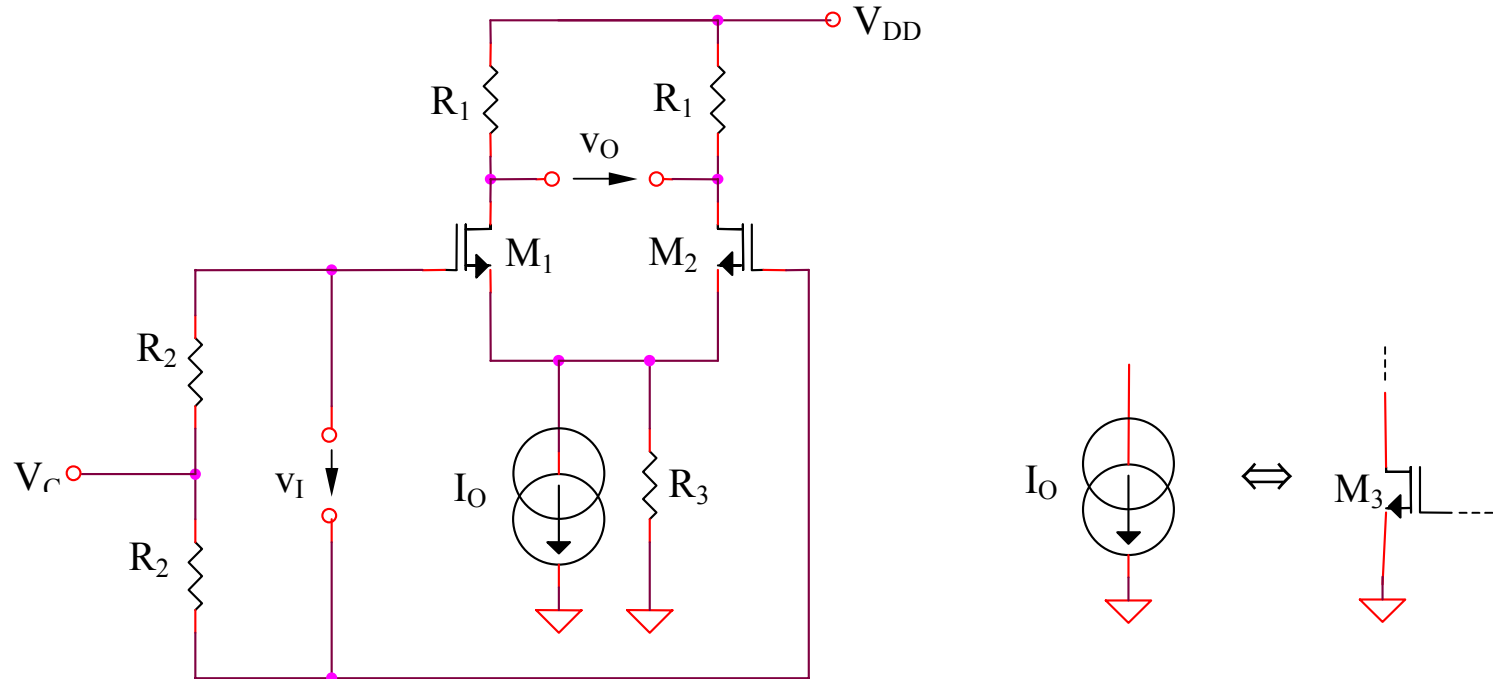4.4.3. Domeniul maxim al tensiunii de intrare de mod comun




$$V_{C \min} = v_{GS1} + v_{DS3 \text{ sat}} = v_{GS1} + v_{GS3} - V_T = V_T + (\sqrt{2} + 1) \sqrt{\frac{I_O}{K}}$$
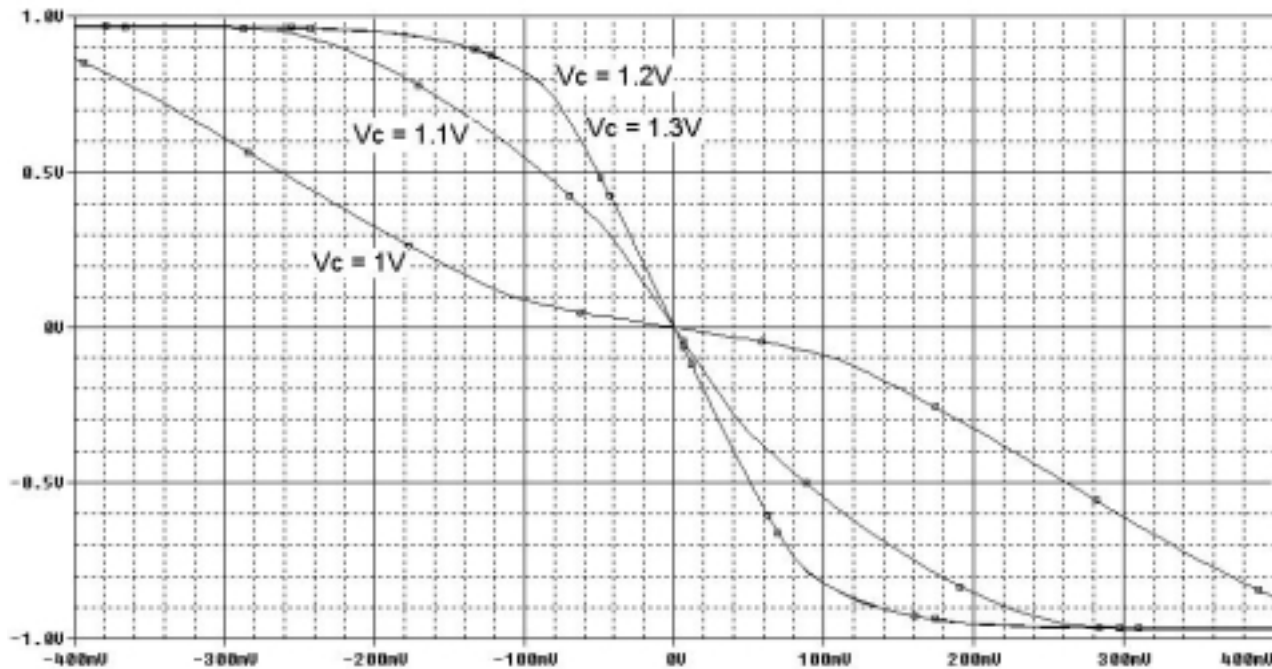
$$V_{C \max} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} - v_{DS1 \text{ sat}} + v_{GS1} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} + V_T$$



Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru tensiuni de intrare de mod comun multiple


$$V_{C \min} \cong 1,2V$$

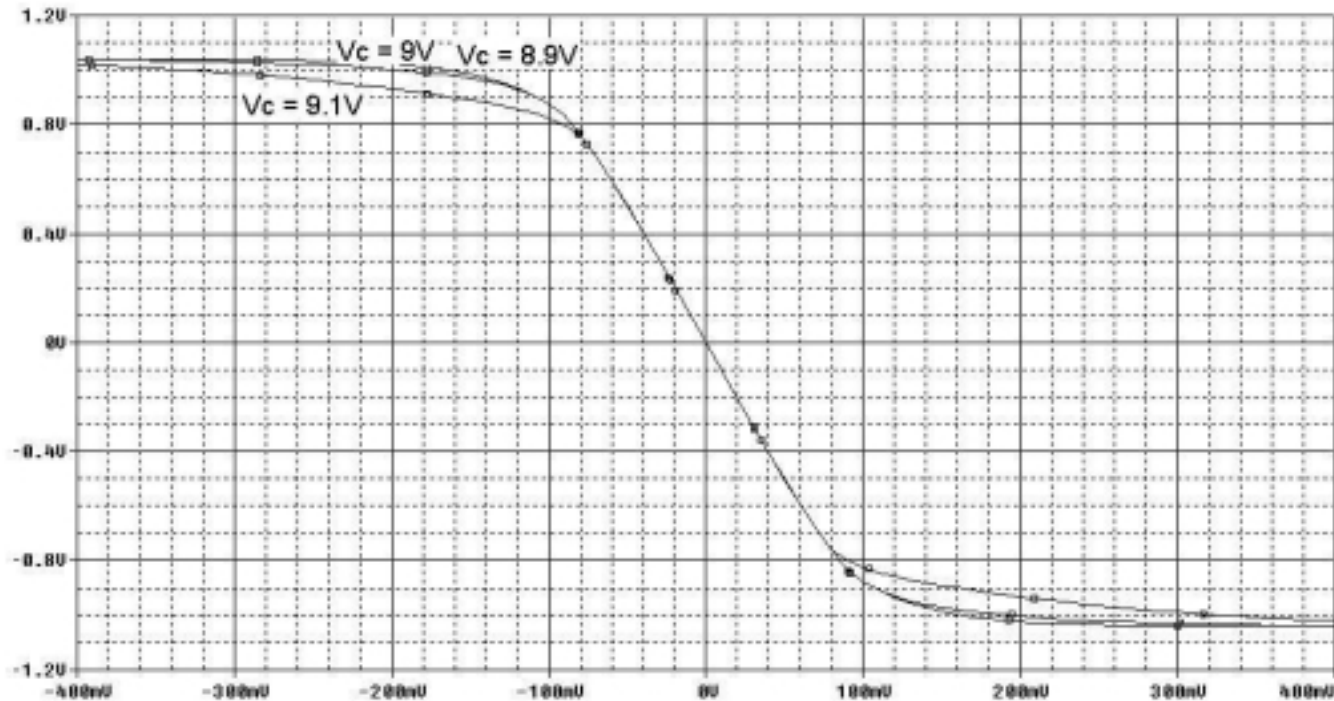

Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru tensiuni de intrare de mod comun multiple

$$V_{C \max} \cong 9V$$

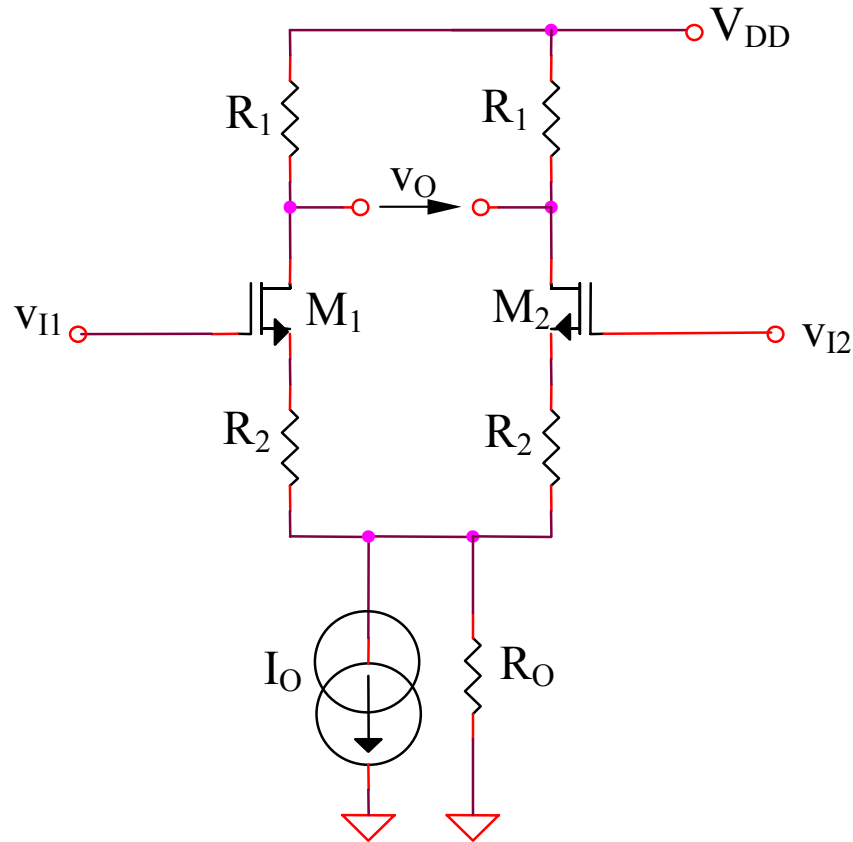Cresterea domeniului maxim al tensiunii de intrare de mod diferential asociat unei functionari liniare este posibila prin introducerea unor rezistente in sursele tranzistoarelor.




$$A_{dd} = -\frac{g_m R_1}{1 + g_m R_2}$$


$$A_{cc} = -\frac{g_m R_1}{1 + g_m (R_2 + 2R_O)}$$

$$V_{C\min} = v_{GS1} + v_{DS3sat} + \frac{I_O R_2}{2} = v_{GS1} + v_{GS3} - V_T + \frac{I_O R_2}{2} = V_T + (\sqrt{2} + 1) \sqrt{\frac{I_O}{K}} + \frac{I_O R_2}{2}$$
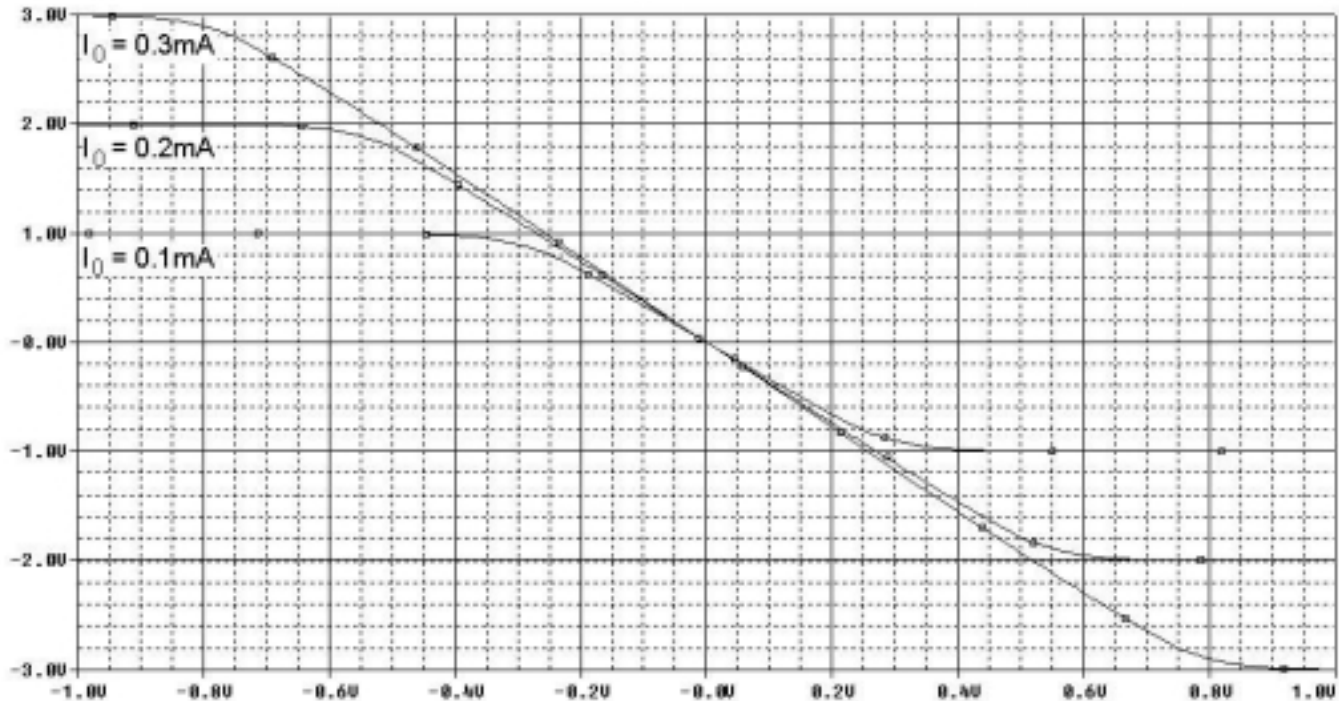
$$V_{C\max} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} - v_{DS1sat} + v_{GS1} = V_{DD} - \frac{I_O R_1}{2} + V_T$$



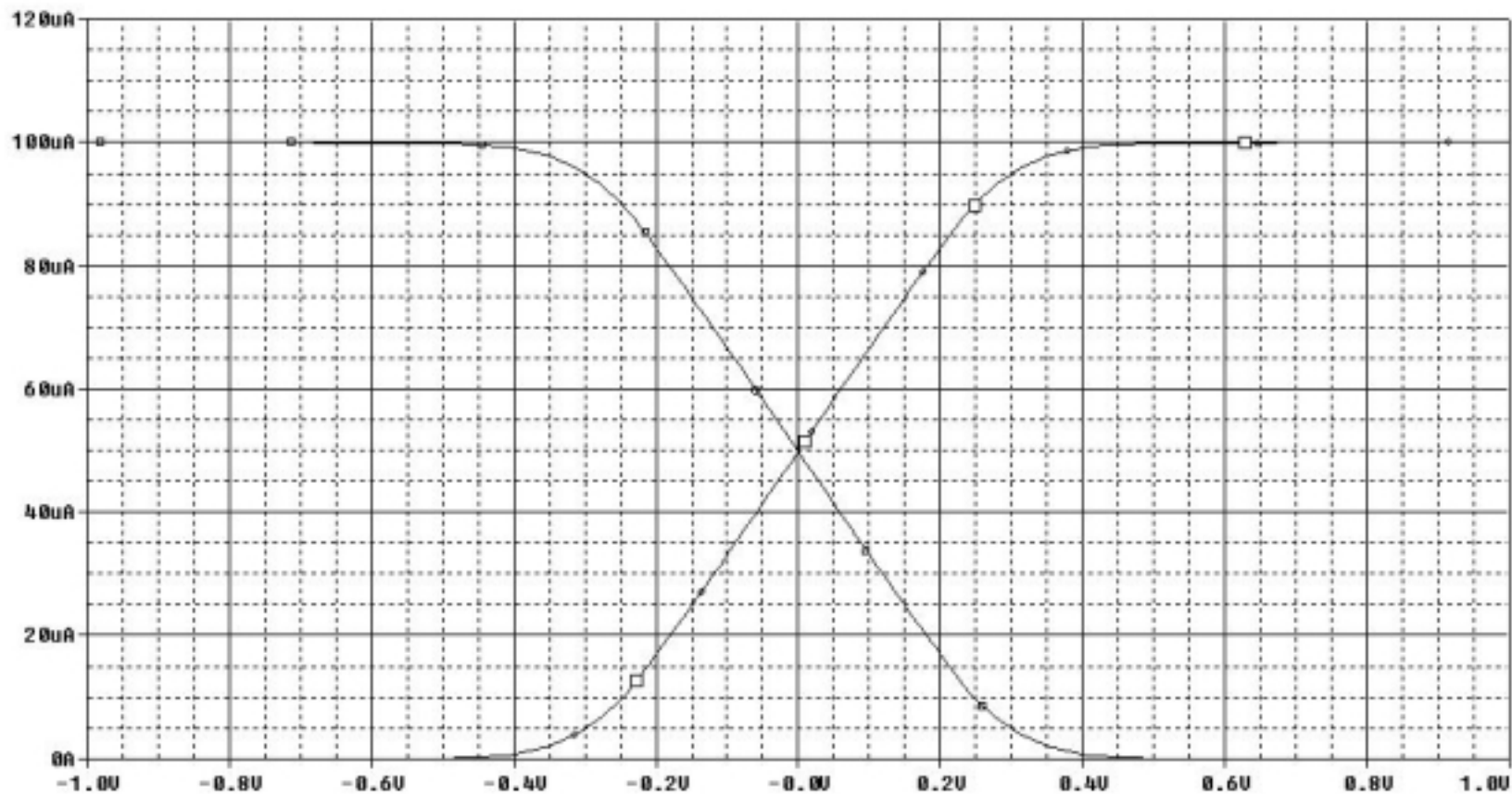Caracteristicile $v_O(v_I)$ pentru curenți de polarizare multipli




Caratteristiche $i_{D1}, i_{D2}(v_I)$

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS
Analiza de mod diferential si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.7: V_O (V2)

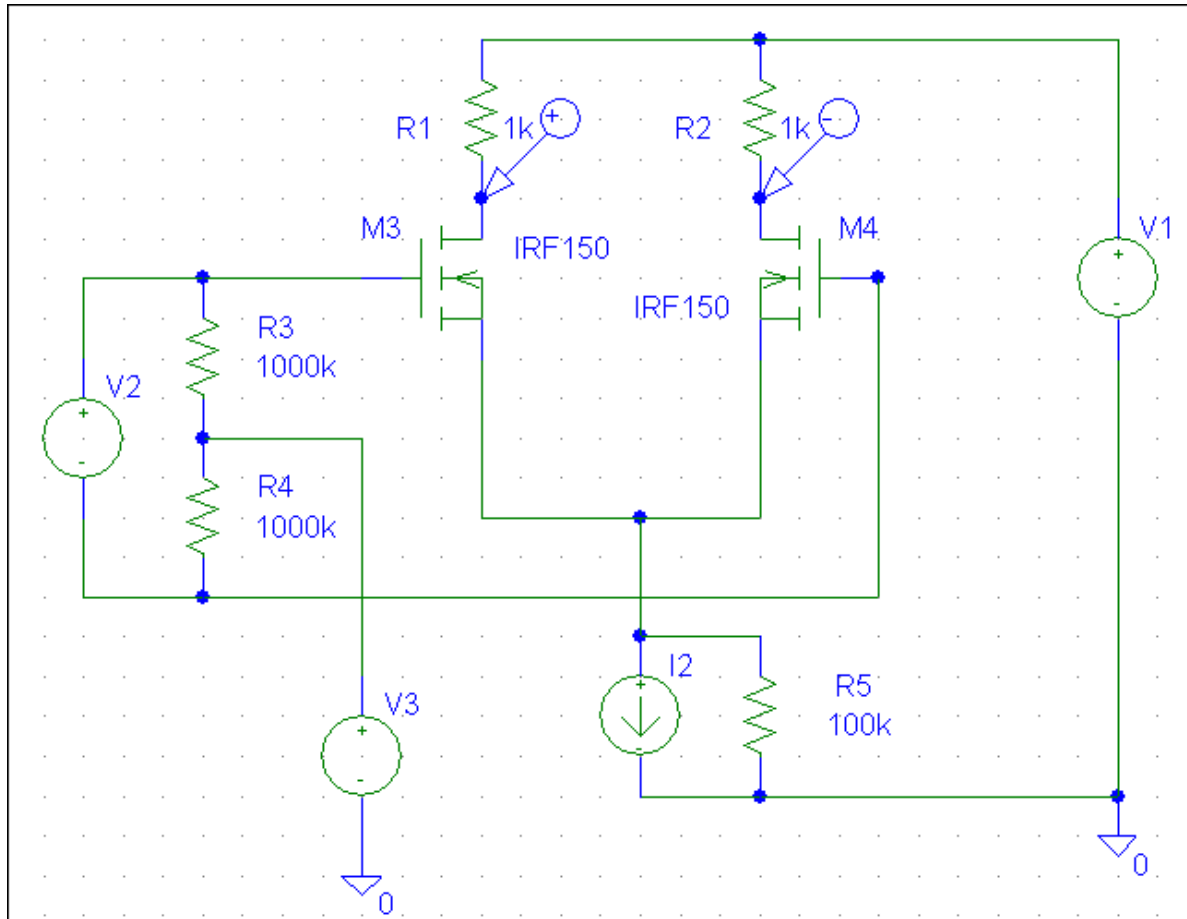

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.8: i_{D1} , i_{D2} (V2)

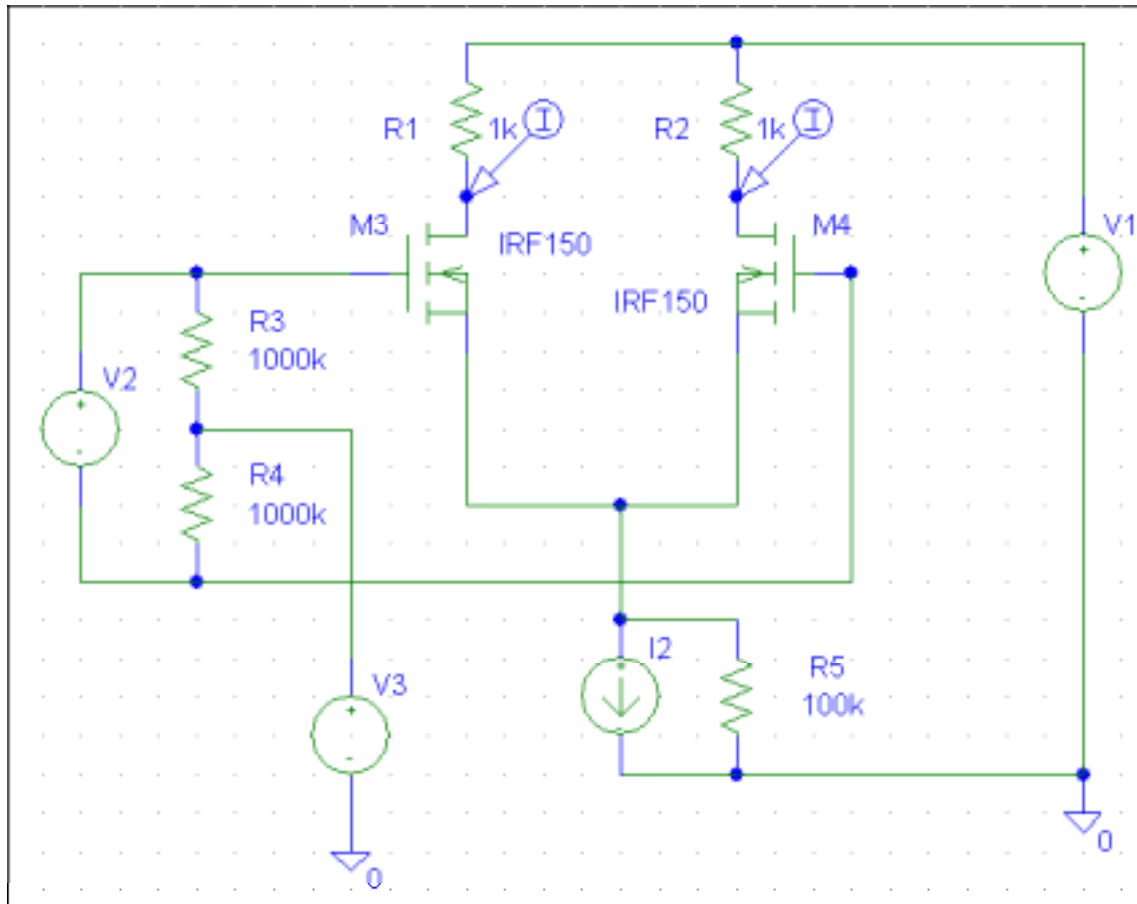

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod diferential si semnal mare


SIM 4.9: V_O (V2), I2 - parametru

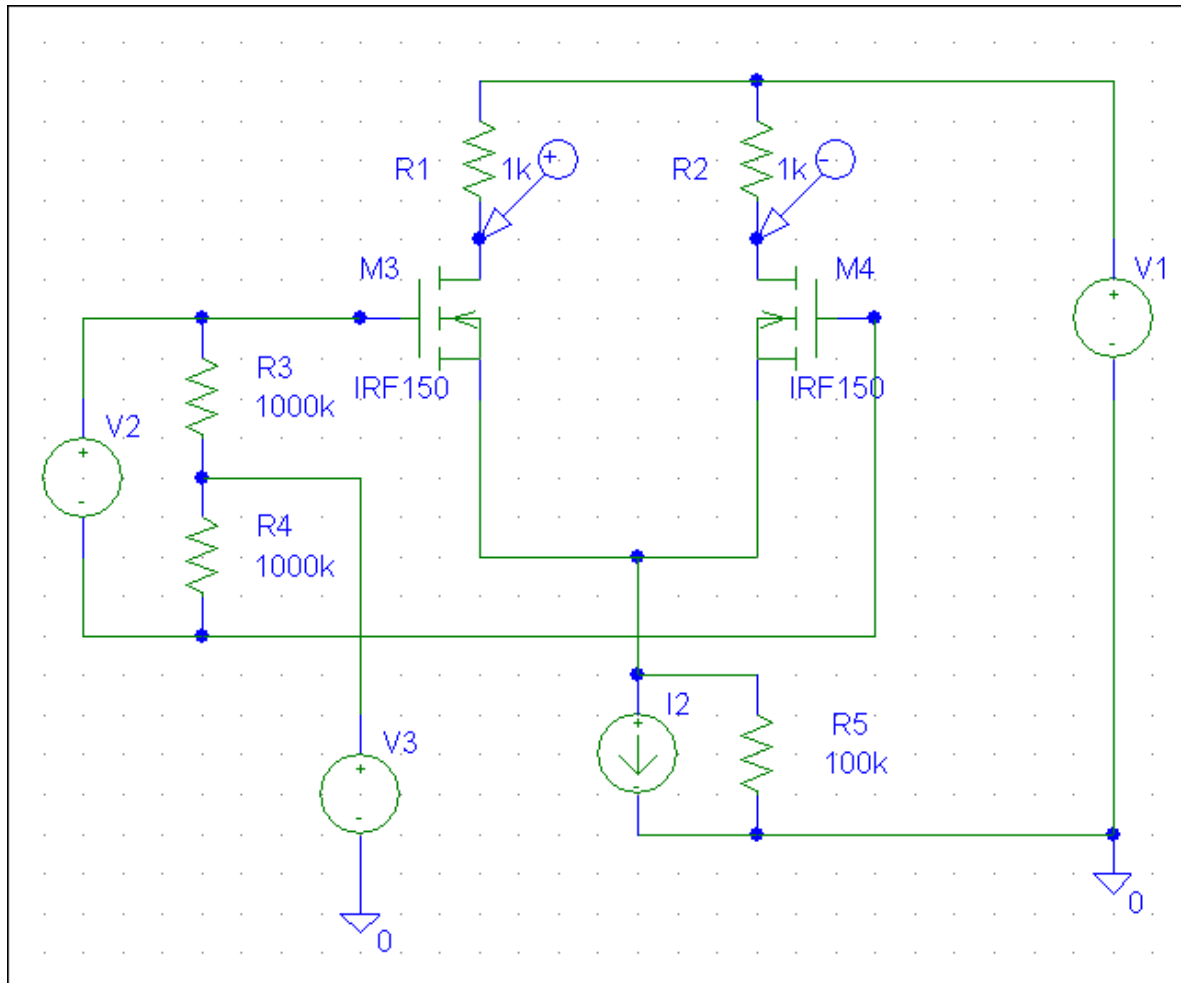

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod diferential si semnal mare

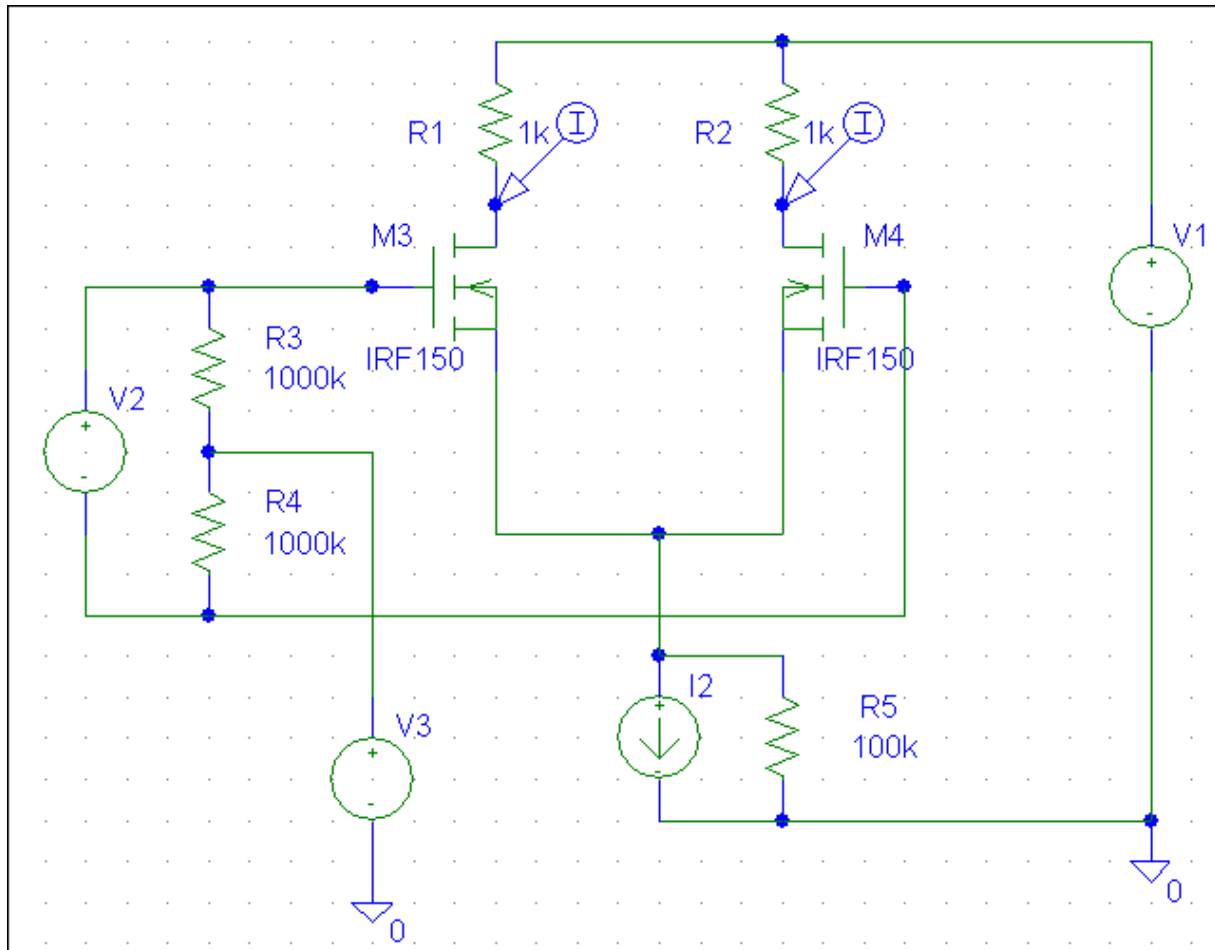SIM 4.10: i_{D1} , i_{D2} (V2), I2 - parametru




SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS
Analiza de mod comun si semnal mare

SIMULARI pentru amplificatorul diferential CMOS

Analiza de mod comun si semnal mare

SIM 4.11: V_{C1} (V2)

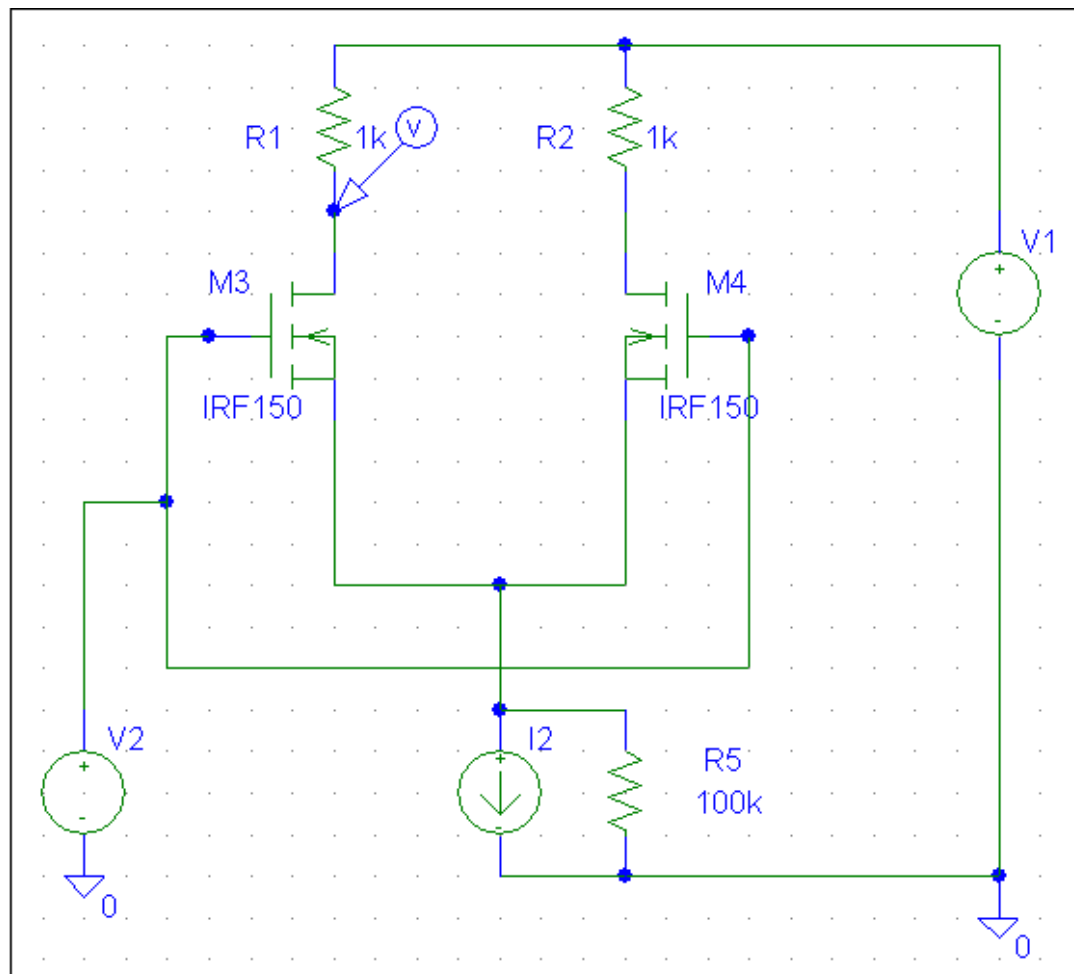

4.4.4. Tensiunea de offset de intrare

Daca cele doua tranzistoare nu sunt identice, este necesara aplicarea unei tensiuni de intrare nenule (numita tensiune de offset de intrare) in vederea anularii tensiunii de iesire.

$$V_{IO} = v_{GS1} - v_{GS2} = (V_{T1} - V_{T2}) + \left(\sqrt{\frac{2i_{D1}}{K'(W/L)_1}} - \sqrt{\frac{2i_{D2}}{K'(W/L)_2}} \right)$$

$$V_{IO} = \Delta V_T + \sqrt{\frac{2(i_D + \Delta i_D / 2)}{K'[(W/L) - \Delta(W/L)/2]}} - \sqrt{\frac{2(i_D - \Delta i_D / 2)}{K'[(W/L) + \Delta(W/L)/2]}}$$

$$V_{IO} = \Delta V_T + \sqrt{\frac{2i_D}{K'(W/L)}} \left[\sqrt{1 + \frac{\Delta i_D}{2i_D} + \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)}} - \sqrt{1 - \frac{\Delta i_D}{2i_D} - \frac{\Delta(W/L)}{2(W/L)}} \right]$$

Similar amplificatorului diferential bipolar, rezulta:

$$V_{IO} = \Delta V_T + \frac{V_{GS} - V_T}{2} \left[\frac{\Delta i_D}{i_D} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]$$

Dar:

$$\left(i_D + \frac{\Delta i_D}{2}\right)\left(R - \frac{\Delta R}{2}\right) = \left(i_D - \frac{\Delta i_D}{2}\right)\left(R + \frac{\Delta R}{2}\right)$$


echivalent cu:

$$\frac{\Delta i_D}{i_D} = \frac{\Delta R}{R}$$

Rezulta:

$$V_{IO} = \Delta V_T + \frac{V_{GS} - V_T}{2} \left[\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta(W/L)}{(W/L)} \right]$$

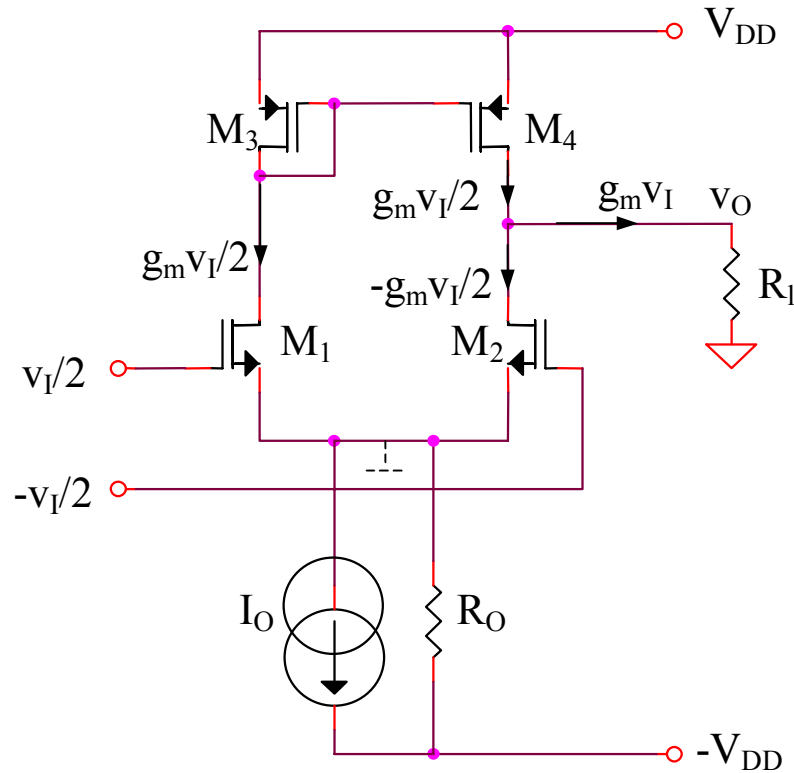
4.4.5. Amplificatorul diferential MOS cu sarcina activa



$$A_{dd} = g_m (r_{ds2} // r_{ds4} // R_L)$$

$$A_{dd} \Big|_{R_L \rightarrow \infty} = g_m (r_{ds2} // r_{ds4}) = g_m \frac{r_{ds}}{2} = \frac{1}{2\lambda} \sqrt{\frac{K}{I_O}}$$

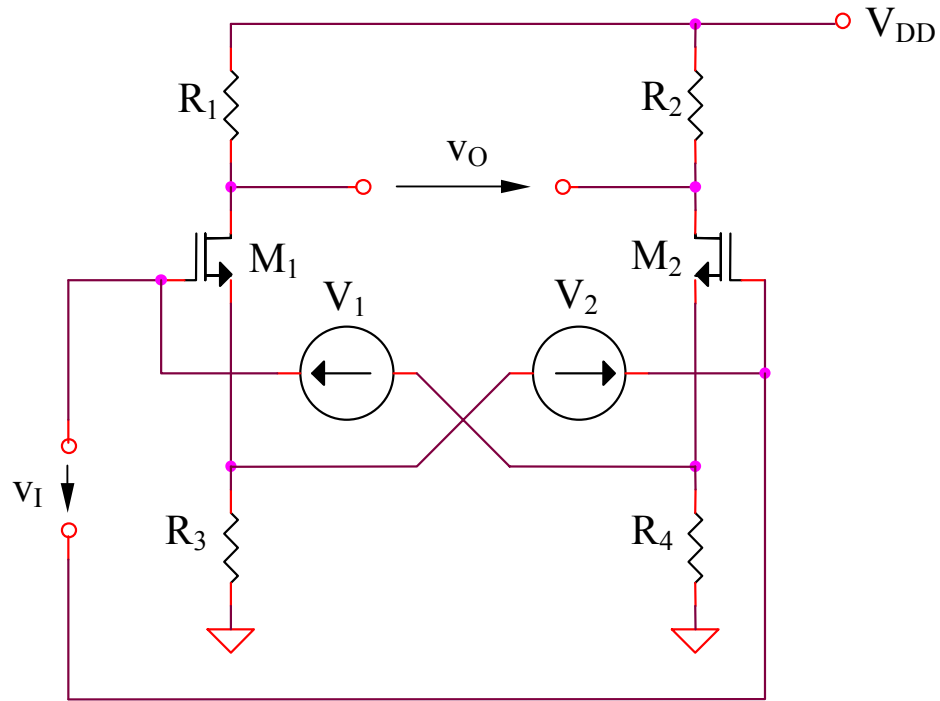4.4.6. Amplificator diferential MOS cu caracteristica de transfer liniarizata



$$i_{D1} = \frac{K}{2} (v_{GS1} - V_T)^2 \qquad i_{D2} = \frac{K}{2} (v_{GS2} - V_T)^2$$


$$v_O = R_1 (i_{D2} - i_{D1}) = \frac{KR_1}{2} (v_{GS2} - v_{GS1})(v_{GS2} + v_{GS1} - 2V_T)$$

$$v_I = V_1 - v_{GS2} = v_{GS1} - V_2 \Rightarrow \begin{cases} v_{GS1} - v_{GS2} = 2v_I \\ v_{GS1} + v_{GS2} = 2V \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_O = -2KR_1 (V - V_T) v_I \\ A_{dd} = \frac{v_O}{v_I} = -2KR_1 (V - V_T) \end{cases}$$


$$V_1 = V_2 = V$$

Implementare posibila

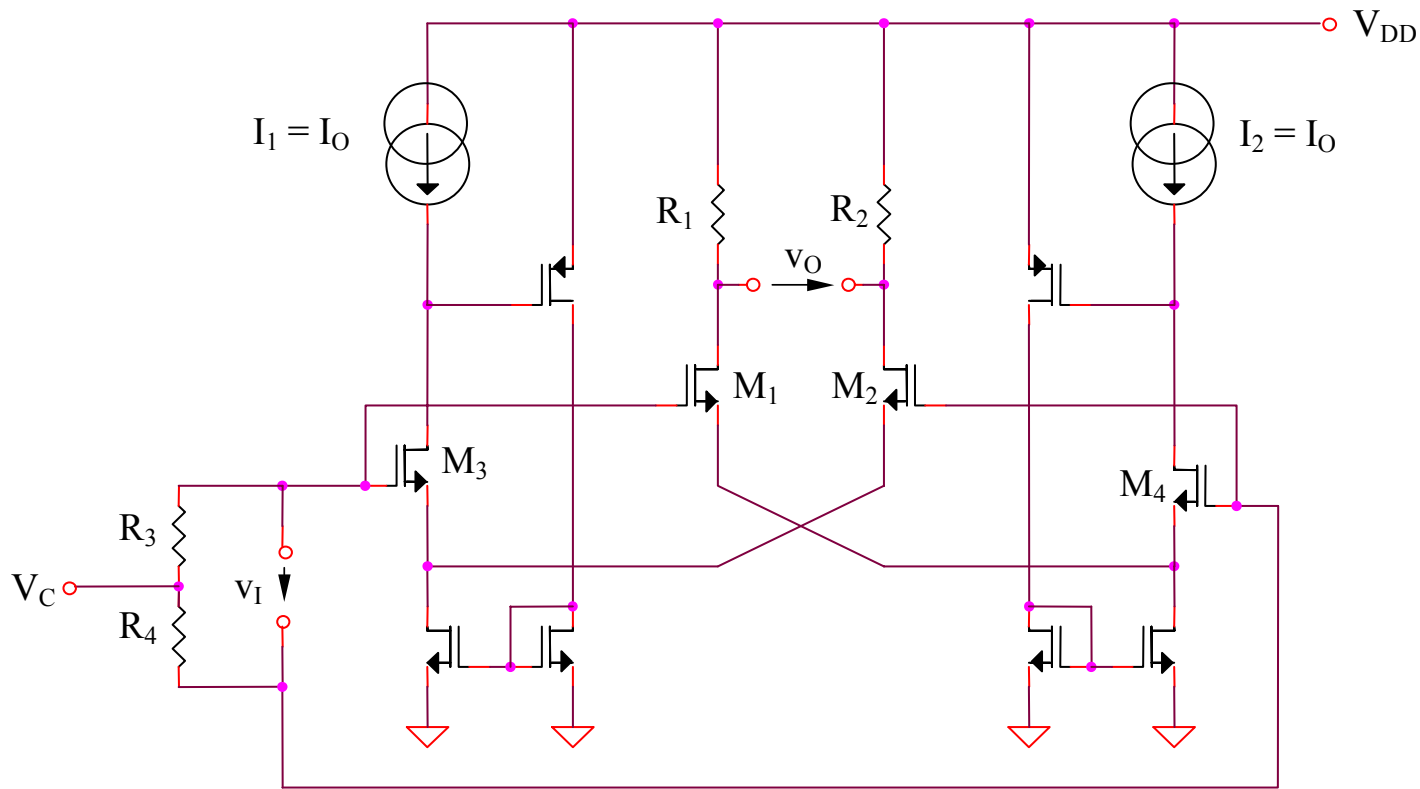

$$V_1 = V_2 = V_{GS3} = V_{GS4} = V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{K}} \quad \Rightarrow \quad A_{dd} = -2R_1 \sqrt{2KI_O}$$

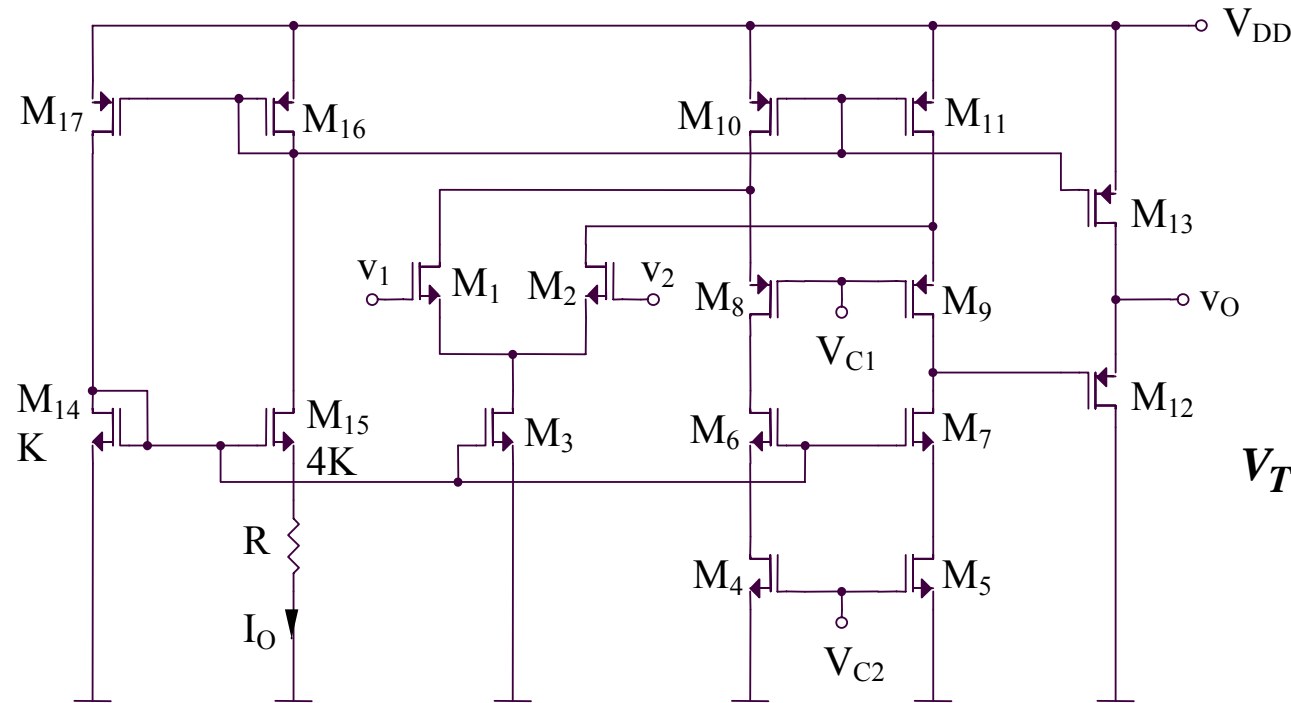4.4.8. Amplificator diferential MOS de tip cascoda intoarsa (2) (folded cascod) - continuare



Curentii in PSF:

$$V_{C2} \text{ fixeaza } I_{C4} = I_{C5} = I_O/2$$

$$V_{GS14} = V_{GS15} + I_O R$$

$$V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{K}} = V_T + \sqrt{\frac{2I_O}{4K}} + I_O R$$


$$I_O = \frac{I}{2KR^2}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = I_{D4} = \dots = I_{D9} = \frac{I_O}{2}$$

$$I_{D3} = I_O = I_{D10} = \dots = I_{D17}$$

$$I_{D4} = \frac{I_O}{2} = \frac{I}{4KR^2} = \frac{K}{2} (V_{C2} - V_T)^2$$

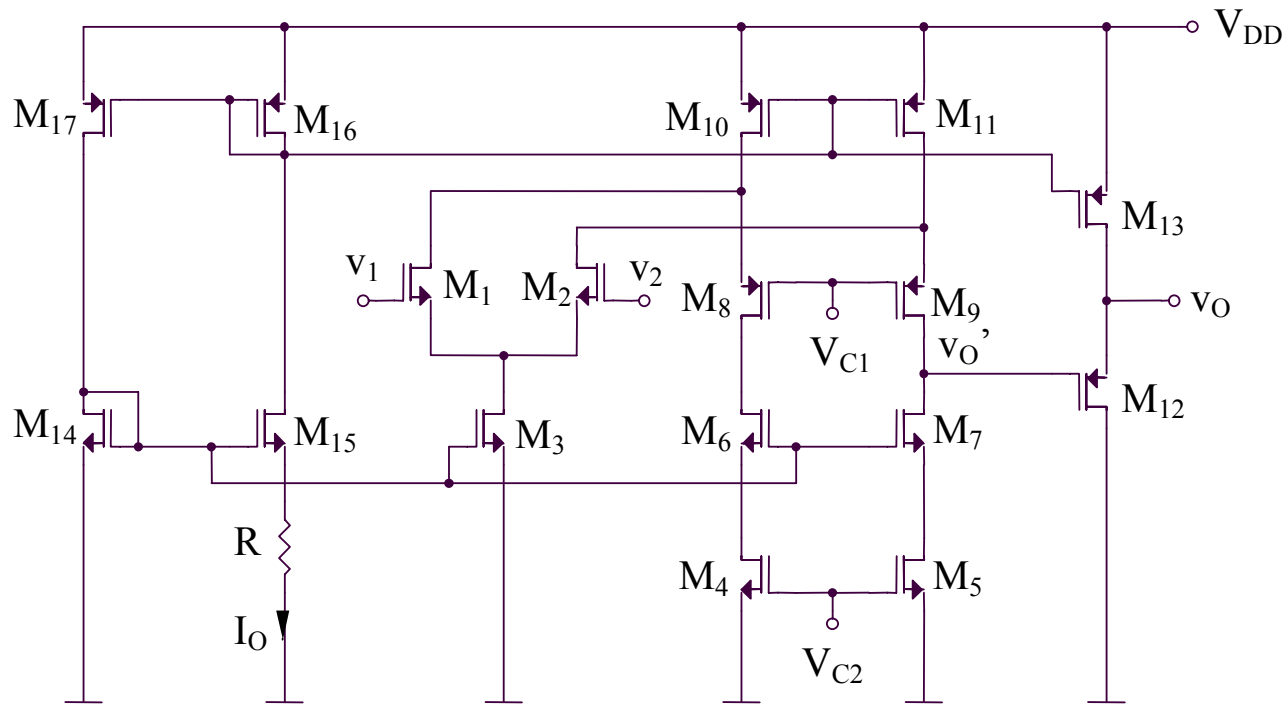4.4.8. Amplificator diferential MOS de tip cascada intoarsa (2) (folded cascod)




Curentul de iesire pentru calculul v_O' :

$$i_{O'} = i_{D9} - i_{D7} = i_{D9} - i_{D8} = (i_{D11} - i_{D2}) - (i_{D10} - i_{D1}) = i_{D1} - i_{D2} = g_{m1}(v_1 - v_2)$$

$$v_{O'} = i_{O'} R_{O'} = g_{m1} R_{O'} (v_1 - v_2)$$

Amplificarea: $A = g_{m1} R_{O'} = g_{m1} \{ r_{ds7} g_{m7} r_{ds5} // [r_{ds9} g_{m9} (r_{ds11} // r_{ds2})] \}$

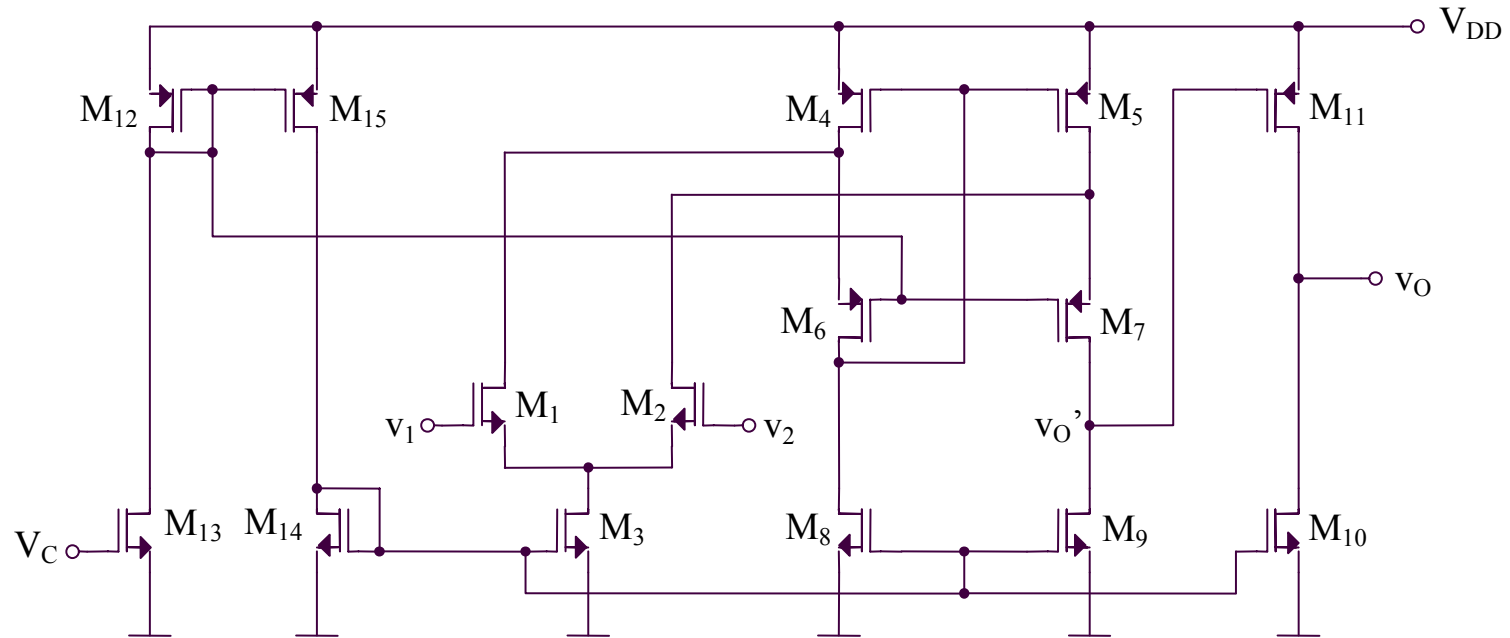4.4.9. Amplificator diferential MOS de tip cascoda intoarsa (3) (folded cascod)



Curentul de iesire pentru calculul v_O :

$$i_{O'} = i_{D7} - i_{D9} = (i_{D5} - i_{D2}) - (i_{D4} - i_{D1}) = i_{D1} - i_{D2} = g_{m1} R_{O'} (v_1 - v_2)$$

Amplificarea:

$$A_{dd1} = g_{m1} R_{O'} = g_{m1} \{ r_{ds9} // r_{ds7} [1 + g_{m7} (r_{ds2} // r_{ds5})] \} \cong g_{m1} r_{ds9}$$

$$A_{dd2} = -g_{m11} (r_{ds10} // r_{ds11})$$

$$A = A_{dd1} A_{dd2}$$